



HORLOGES TEMPS RÉEL

[PIERRE-YVES ROCHAT, EPFL](#)

RÉV 2015/09/18

AFFICHER L'HEURE

Les LED se prêtent très bien à afficher l'heure. Que ce soit pour de petits réveils ou pour des géantes, l'heure est souvent affichée au moyen de LED. Une zone avec une horloge peut très bien être ajoutée à une enseigne à motifs fixes pour la rendre plus attrayante. Un journal lumineux peut composer des informations qu'il affiche en donnant de temps en temps l'heure et la date.

Encore faut-il que l'heure indiquée soit juste ! Rien de plus désagréable qu'une horloge affichant une heure fautive... Il faut donc disposer d'un moyen de connaître l'heure de manière fiable.


BASE DE TEMPS

Une montre mécanique est réalisée sur la base d'un mouvement oscillant, dont la fréquence est aussi élevée que possible. Une chaîne de diviseurs mécaniques, basés sur des engrenages, permet ensuite d'afficher les secondes, les minutes et les heures au moyen d'aiguilles.


Une montre électronique utilise un principe similaire. La différence est que le système oscillant est à quartz. La fréquence la plus couramment utilisée est 32'768 Hz. Pourquoi cette valeur ? Parce qu'elle est une puissance de 2, très exactement 2 à la puissance 15. Il va donc suffire de diviser la fréquence par l'oscillateur à quartz par une chaîne de 15 diviseurs par 2 pour obtenir un signal de 1 Hz. Un div

DRAFT

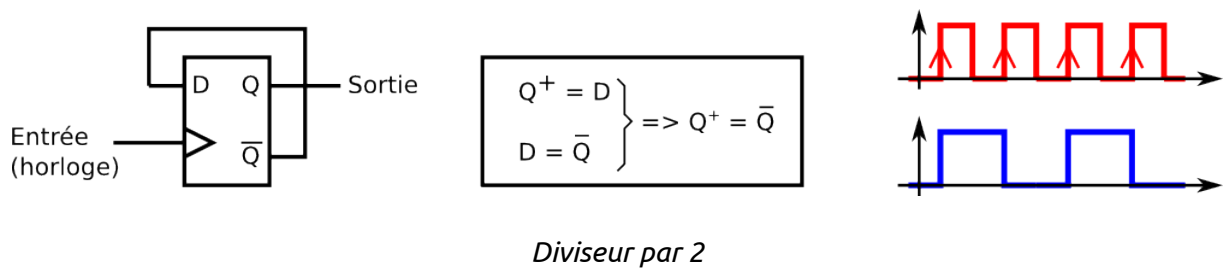deux, appelé aussi compteur binaire, peut être réalisé avec une bascule, comme le montrent le schéma, les équations et le diagramme des temps de la figure suivante :



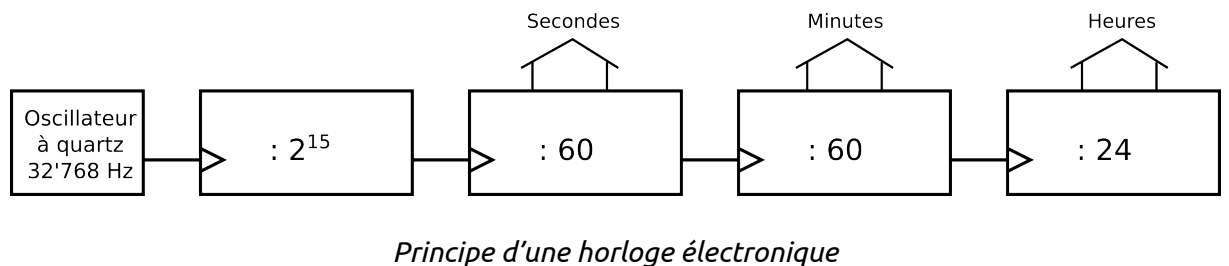Ensuite, des diviseurs successifs vont produire les secondes, les minutes, les heures, etc, comme l'illustrer la figure ci-dessous :



Les circuits logiques qui composent une horloge électronique s'appellent souvent Real Time Clock ou RTC (Horloge en Temps Réel).

PILE DE SECOURS

Il est presque impossible d'assurer qu'un dispositif soit en permanence connecté à un réseau électrique fonctionnel. Dans beaucoup de pays du monde, il est illusoire de vouloir compter sur un approvisionnement électrique sans pannes. De plus, certains dispositifs doivent être parfois déplacés. Il faut donc un moyen d'énergie de secours, qui assure en permanence le fonctionnement de l'oscillateur à quartz et de la chaîne de division, pour ne pas perdre l'heure. Il est possible d'utiliser pour cela une petite pile.

Anecdote : On trouve une telle pile dans tous les ordinateurs. Elle est souvent désignée par l'expression *pile C-MOS*. Est-ce à dire qu'une pile est fabriquée en technologie C-MOS ? Évidemment non ! Cette expression date du temps où les premiers circuits C-MOS étaient utilisés pour réaliser des horloges, qu'il était alors possible de faire fonctionner en permanence grâce à une pile de taille modeste, vu que la technologie C-MOS consomme un minimum de courant. Aujourd'hui, tous les microprocesseurs et microcontrôleurs sont fabriqués sur la technologie C-MOS. Mais l'expression *pile C-MOS* est encore usitée de nos jours.

Les piles utilisées pour maintenir l'heure sont souvent des piles au lithium. Pourquoi les piles rechargeables ne sont-elles que peu utilisées dans ce domaine ? La raison est la suivante : la capacité d'une pile alcaline est suffisante pour maintenir une horloge temps réel pendant environ 10 ans. C'est aussi l'ordre de grandeur de la durée de vie de cette pile. Or les piles rechargeables ont une durée de vie généralement plus faible, elles ne sont donc pas particulièrement intéressantes pour cette application.

SUPERCAP

Il existe un autre système d'accumulation d'énergie, qui peut être utilisé pour des horloges temps réel : les *supercap*. Il s'agit de condensateurs électrolytiques basés sur une technologie à double couche électrochimique. Il est courant d'obtenir des capacités de plusieurs Farad, pour une taille similaire à une pile au lithium.

La capacité de la supercap est généralement dimensionnée pour assurer à l'horloge une autonomie de quelques jours ou quelques semaines. Dès que l'appareil est relié au réseau électrique, la supercapacitance est rechargée. Le nombre de cycles charge-décharge peut être très grand, de l'ordre de 100'000. Pour comparaison, la durée de vie d'un accumulateur est limitée à environ 1'000 cycles. Mais celle d'un condensateur traditionnel, même électrolytique est encore bien supérieure.

PROGRAMMATION D'UNE HORLOGE AVEC UN MICROCONTRÔLEUR

La programmation d'une horloge temps réel va beaucoup dépendre du microcontrôleur utilisé pour l'application. Ici, nous nous intéressons à la production d'un événement toutes les secondes. Voici un exemple applicable à un ATmega328P.

```

1  #include <avr/io.h>
2  #include <avr/interrupt.h>
3  #include <avr/sleep.h>
4
5  volatile uint8_t secondes;
6
7  // Il faut un quartz 32 khz sur les broches TOSC1 et TOSC2
8  ISR (TIMER2_OVF_vect) {
9      secondes++;
10     ...
11 }
12
13 int main () {
14     Temps=0;
15     ASSR=(1<<AS2); // oscillateur quartz 32 khz
16     TCCR2B=0b101; // prédivison par 128
17     TIMSK2=(1<<TOIE2); // interruption Timer2 Overflow autorisée
18     sei(); // toutes les interruptions autorisées
19     while (1) { // boucle correspondant à tous les réveils dus à l'interruption
20         set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); // mise en veille

```

```

21     sleep_enable();
22     sleep_mode(); // mode normal après un réveil
23     sleep_disable();
24 }
25 }

```

Un quartz va être branché sur les broches prévues à cet effet. L'oscillateur correspondant va être mis en œuvre à l'intérieur du microcontrôleur. Son signal de sortie va actionner directement le Timer2, à travers un diviseur de 128 (7 bits). Le Timer2 est un timer 8 bits, ce qui correspond à un diviseur par 256. Or 1 seconde est justement égal à 32'768 (15 bits). En autorisant une interruption sur le dépassement de capacité (overflow) du Timer2, on obtient bien une interruption à chaque seconde.

Au moment de l'interruption, le microcontrôleur va se remettre à fonctionner. Dans la routine d'interruption, il va prendre en compte dans une variable le passage à la seconde suivante. Cette variable sera conservée en mémoire vive : le bon mode de sommeil du microcontrôleur doit être choisi pour cela. Le microcontrôleur va ensuite repasser en mode sommeil (sleep), pour minimiser sa consommation.

La partie qui compte les secondes, les minutes et les heures est par contre applicable à tous microcontrôleurs :

```

8     ...
9     secondes++;
10    if (secondes == 60) {
11        secondes = 0;
12        minutes++;
13        if (minutes == 60) {
14            minutes = 0;
15            heures++;
16            if (heures == 24) {
17                heures = 0;
18                ...
19            }
20        }
21        ...

```

CIRCUITS RTC SPÉCIALISÉS

Pour décharger le microcontrôleur de la tâche de maintenir l'horloge temps réel, mais surtout pour pouvoir maintenir en fonctionnement le microcontrôleur au moyen d'une pile, on utilise souvent des circuits intégrés spécialisés. Plusieurs fabricants offrent de tels circuits, comme Maxim Integrated avec le MAX3102, NXP (anciennement Philips) avec les PFC8523 ou PFC8536 ou encore Texas Instrument avec le bq32000.

Pour communiquer avec un microcontrôleur, ces circuits utilisent généralement les protocoles I2C ou SPI. Voici un schéma de mise en œuvre d'un bq32000 :


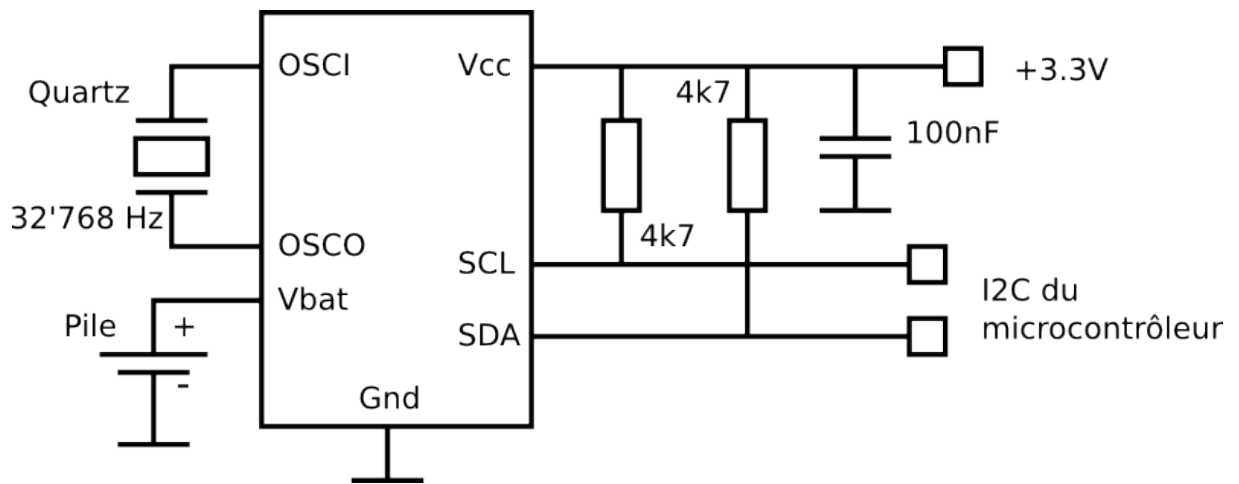


Schéma de la mise en œuvre d'un circuit horloge temps réel

RTC DANS LE MICROCONTRÔLEUR

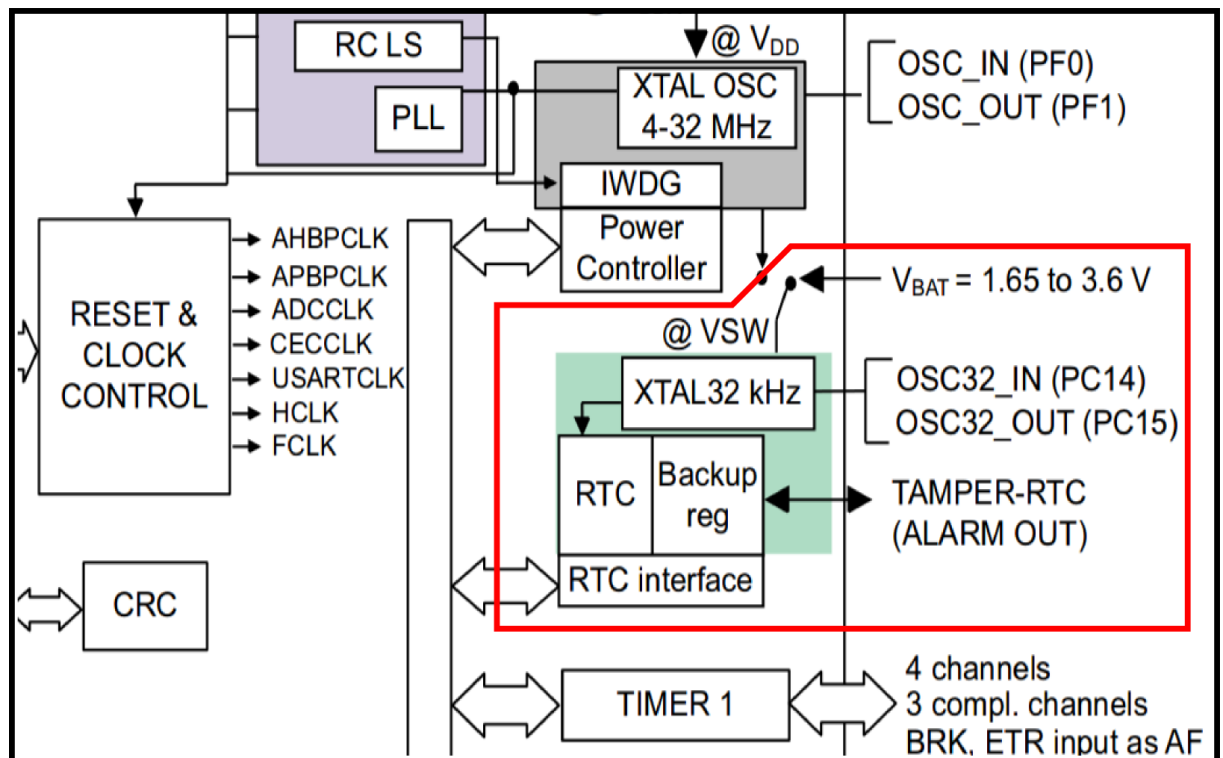Certains microcontrôleurs comportent des circuits logiques qui permettent d'avoir très facilement une horloge en temps réel. L'alimentation de cette partie du circuit intégré est complètement séparée du microcontrôleur. Une entrée permet de brancher directement une pile 3 Volt. C'est le cas par exemple pour le microcontrôleur STM32F051. La figure montre un extrait de son architecture.



RTC du microcontrôleur STM32f051

Entourée de rouge se trouve une zone isolée, avec son alimentation. Elle comporte une oscillateur à 32 kHz, un diviseur 32 bits, ainsi que quelques positions mémoire RAM, rendues permanentes lorsqu'une alimentation est présente sur cette partie du circuit.

L'HEURE PAR INTERNET

Lorsqu'un afficheur est prévu pour être régulièrement connecté à Internet, il n'est plus indispensable d'avoir une pile pour alimenter un circuit qui conserve l'heure. En effet, il est très facile d'obtenir l'heure par Internet.

C'est le Protocole d'Heure Réseau (Network Time Protocol ou NTP) qui est utilisé, ou sa version simplifiée, le Simple Network Time Protocol (SNTP).