Pierre-Yv EPFL
rév 2015/09/18
Besoin de broches
Les enseignes et surtout les afficheurs à LED nécessitent beaucoup de broches dont on , qui sont très pratiques. Le circuit 74HC259 est un latch adressable à 8 sorties.
Mais le composant le plus souvent utilisé dans le domaine des afficheurs à LED est le registre série-
Registre série
Les registres à décalage sont réalisés avec des bascules. Voici le schéma d'un registre série 8 bits :

Voici un diagramme des temps qui permet de comprendre comment fonctionne ce registre. Pour c

On y trouve 8 bascules D. Les horloges des 8 bascules sont reliées ensemble. L'entrée D de la prem