

Enseignes et afficheurs à LED

Afficheurs matriciels multiplexés

Afficheurs matriciels multiplexés

Pierre-Yves Rochat

Afficheurs matriciels multiplexés

- Augmentation du nombre de LED
- Usage du multiplexage temporel
- Conséquences sur la luminosité
- Programmation

Pierre-Yves Rochat

- Augmentation du nombre de LED
- Usage du multiplexage temporel
- Conséquences sur la luminosité
- Programmation

Schéma d'un afficheur matriciel


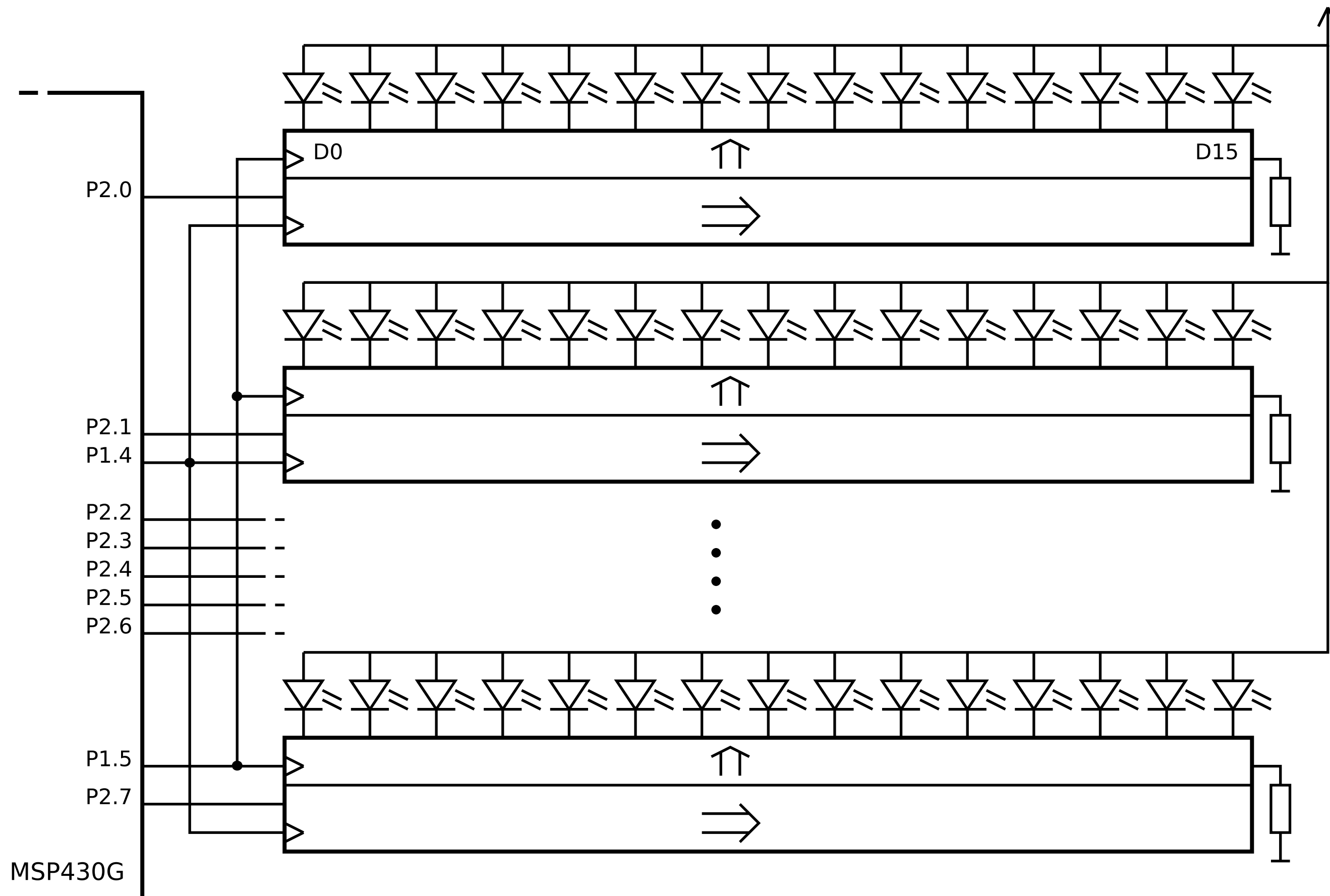


Schéma d'un afficheur matriciel

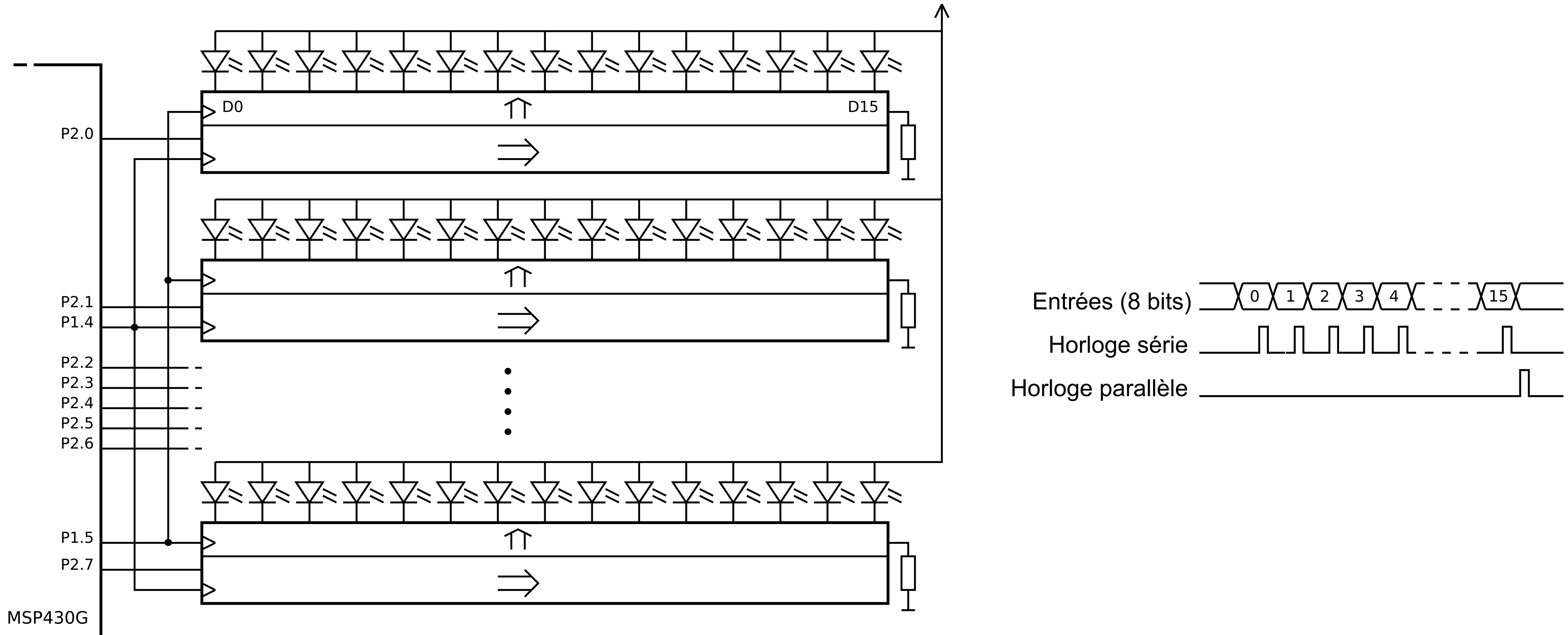

Conséquence de l'augmentation du nombre de LED

- 32 x 32 pixels => 1024 sorties de registre

Conséquence de l'augmentation du nombre de LED

- 32 x 32 pixels => 1024 sorties de registre
- 128 registres 8 bits 74HC595 et 1024 résistances

Conséquence de l'augmentation du nombre de LED

- 32 x 32 pixels => 1024 sorties de registre
- 128 registres 8 bits 74HC595 et 1024 résistances
- Trois fois plus pour une matrice RGB !

Conséquence de l'augmentation du nombre de LED

- 32 x 32 pixels => 1024 sorties de registre
- 128 registres 8 bits 74HC595 et 1024 résistances
- Trois fois plus pour une matrice RGB !
- Registres 16 bits à sortie à courant constant SUM2016

Conséquence de l'augmentation du nombre de LED

- 32 x 32 pixels => 1024 sorties de registre
- 128 registres 8 bits 74HC595 et 1024 résistances
- Trois fois plus pour une matrice RGB !
- Registres 16 bits à sortie à courant constant SUM2016
- 192 circuits intégrés et 192 résistances

Conséquence de l'augmentation du nombre de LED

- 32 x 32 pixels => 1024 sorties de registre
- 128 registres 8 bits 74HC595 et 1024 résistances
- Trois fois plus pour une matrice RGB !
- Registres 16 bits à sortie à courant constant SUM2016
- 192 circuits intégrés et 192 résistances


Conséquence de l'augmentation du nombre de LED

- 32 x 32 pixels => 1024 sorties de registre
- 128 registres 8 bits 74HC595 et 1024 résistances
- Trois fois plus pour une matrice RGB !
- Registres 16 bits à sortie à courant constant SUM2016
- 192 circuits intégrés et 192 résistances
- Peut-on obtenir des schémas plus simples ?

Conséquence de l'augmentation du nombre de LED

- 32 x 32 pixels => 1024 sorties de registre
- 128 registres 8 bits 74HC595 et 1024 résistances
- Trois fois plus pour une matrice RGB !
- Registres 16 bits à sortie à courant constant SUM2016
- 192 circuits intégrés et 192 résistances
- Peut-on obtenir des schémas plus simples ?
- Avec le multiplexage temporel !

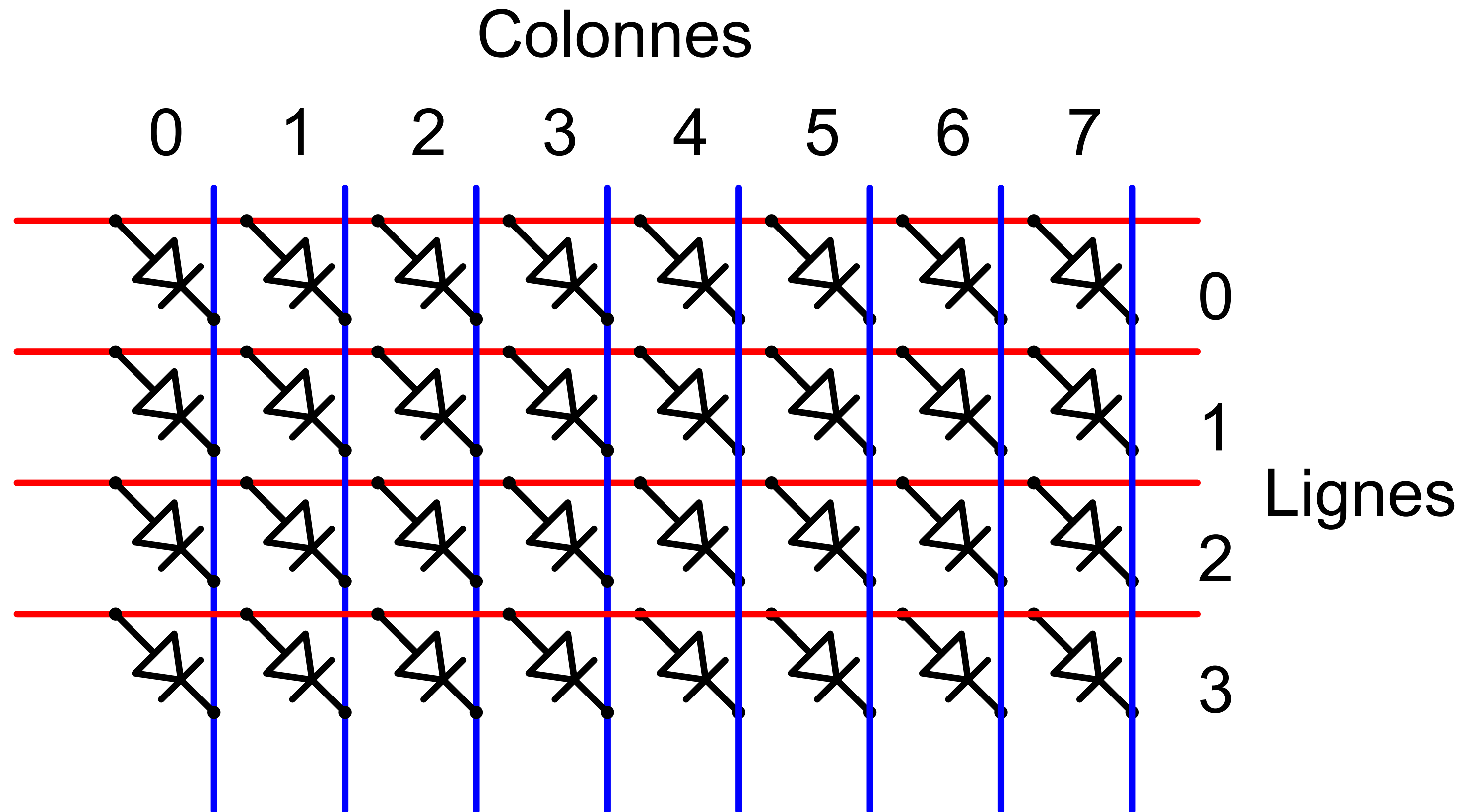Regroupement des anodes et des cathodes par direction



Multiplexage temporel

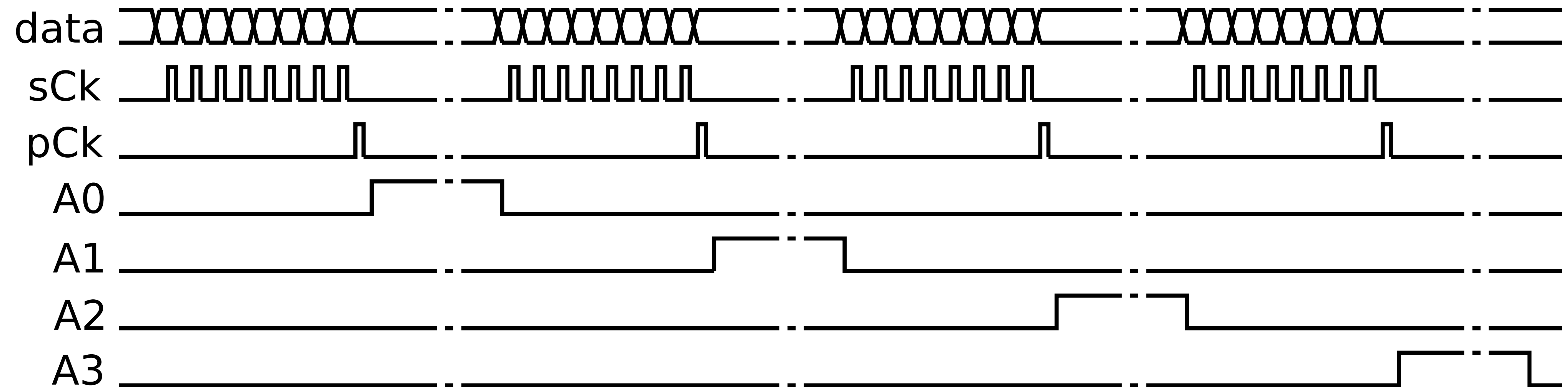


Schéma d'un afficheur matriciel multiplexé



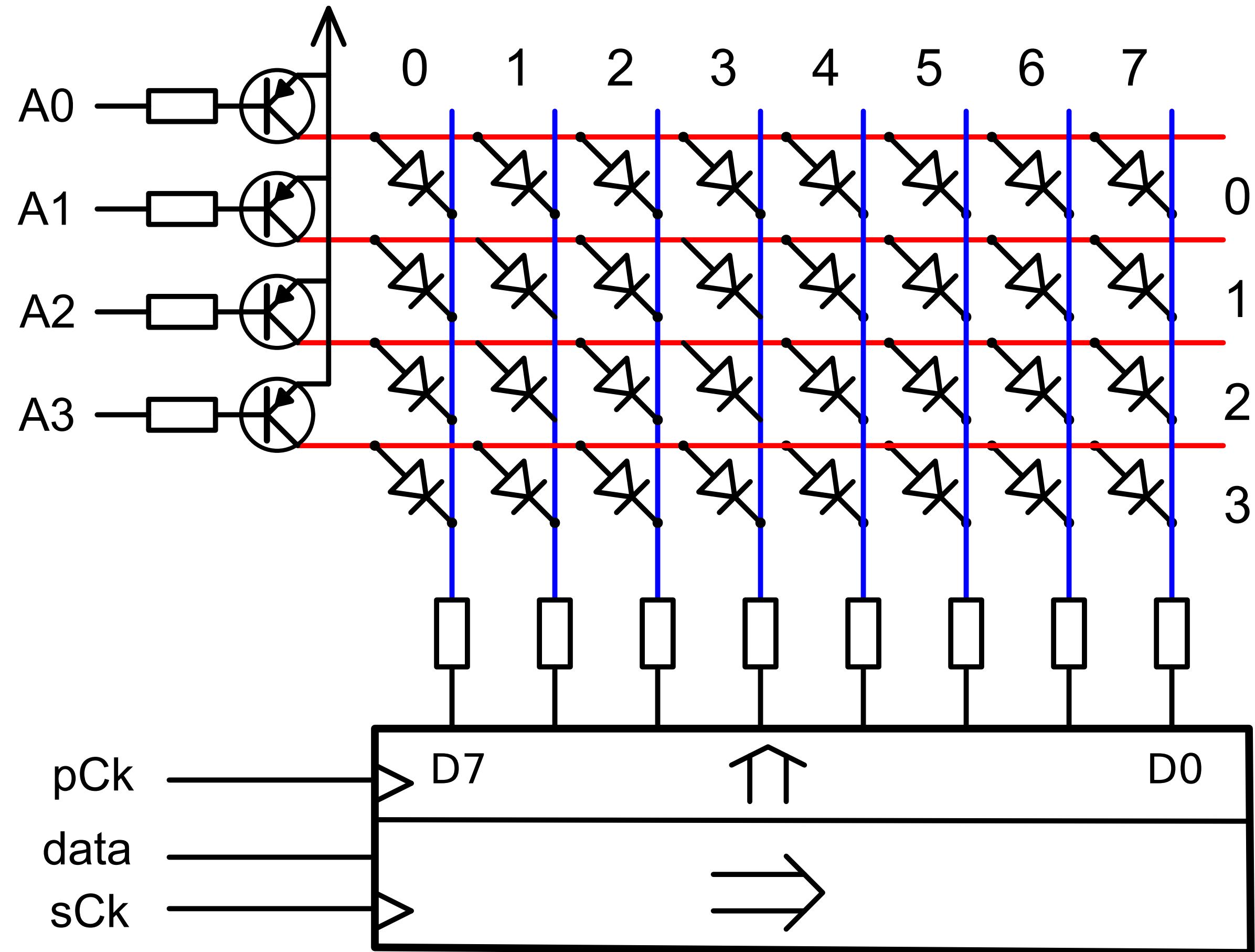


Schéma d'un afficheur matriciel multiplexé

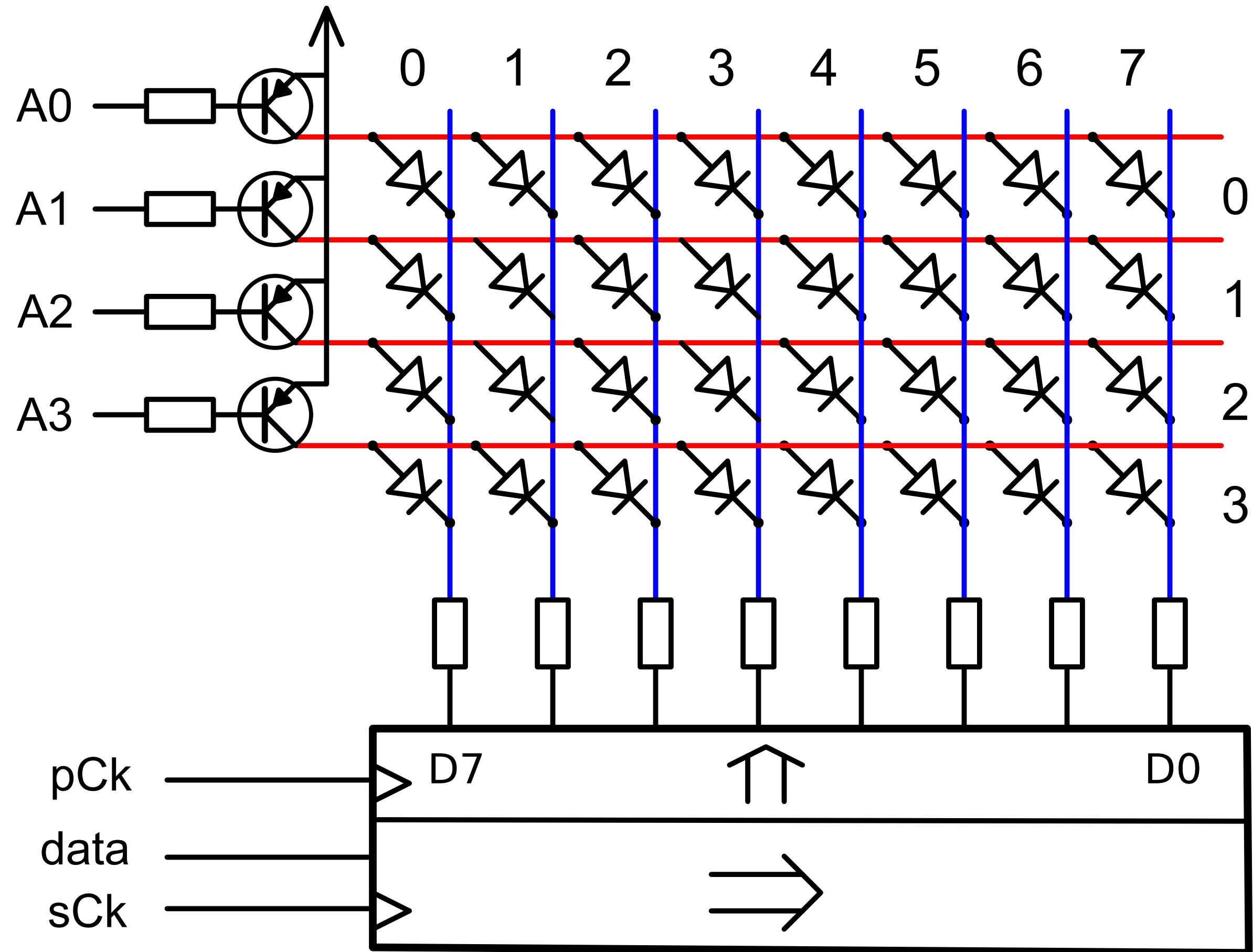

Courants ?


Schéma d'un afficheur matriciel multiplexé

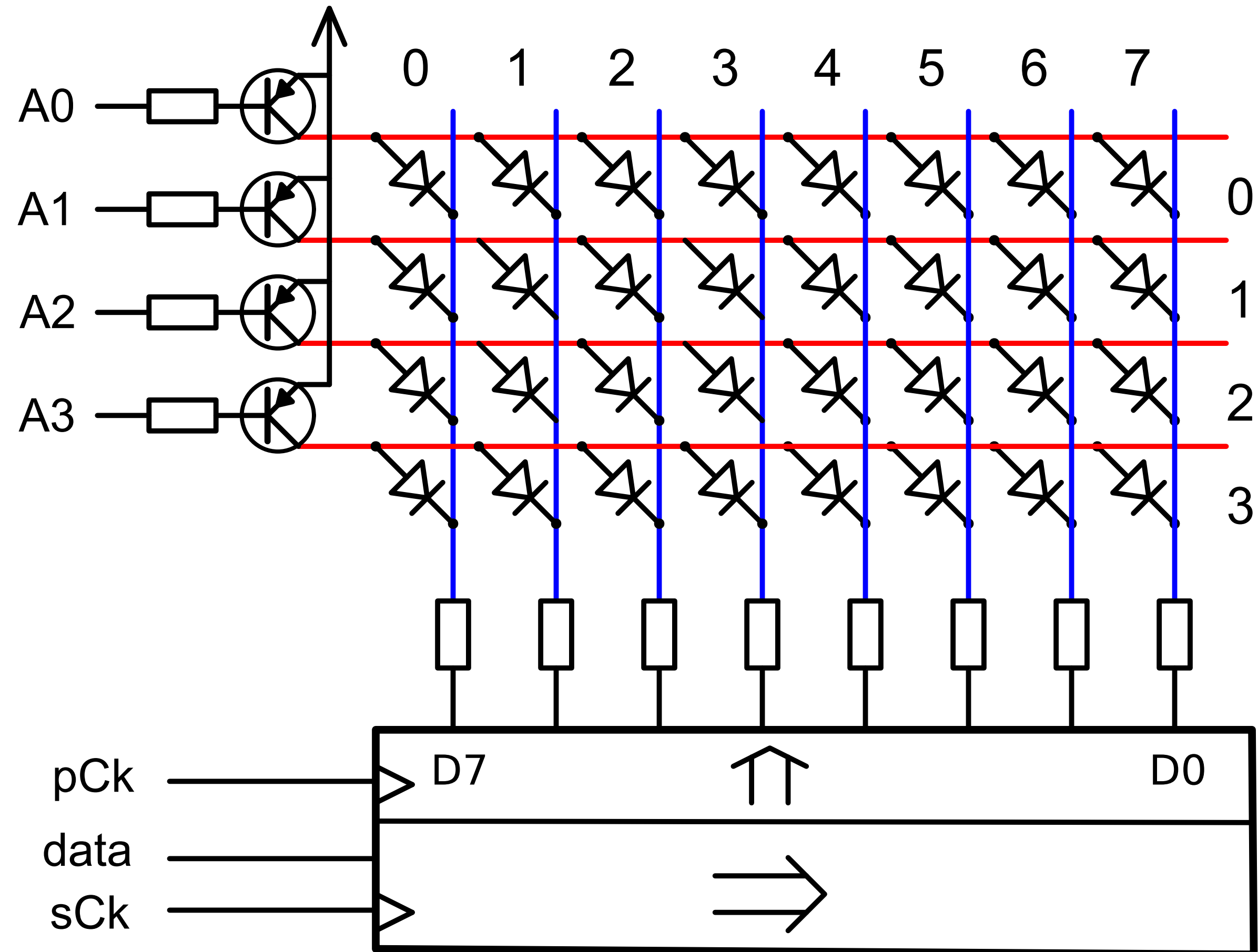

Courants ?

● n anodes


Schéma d'un afficheur matriciel multiplexé

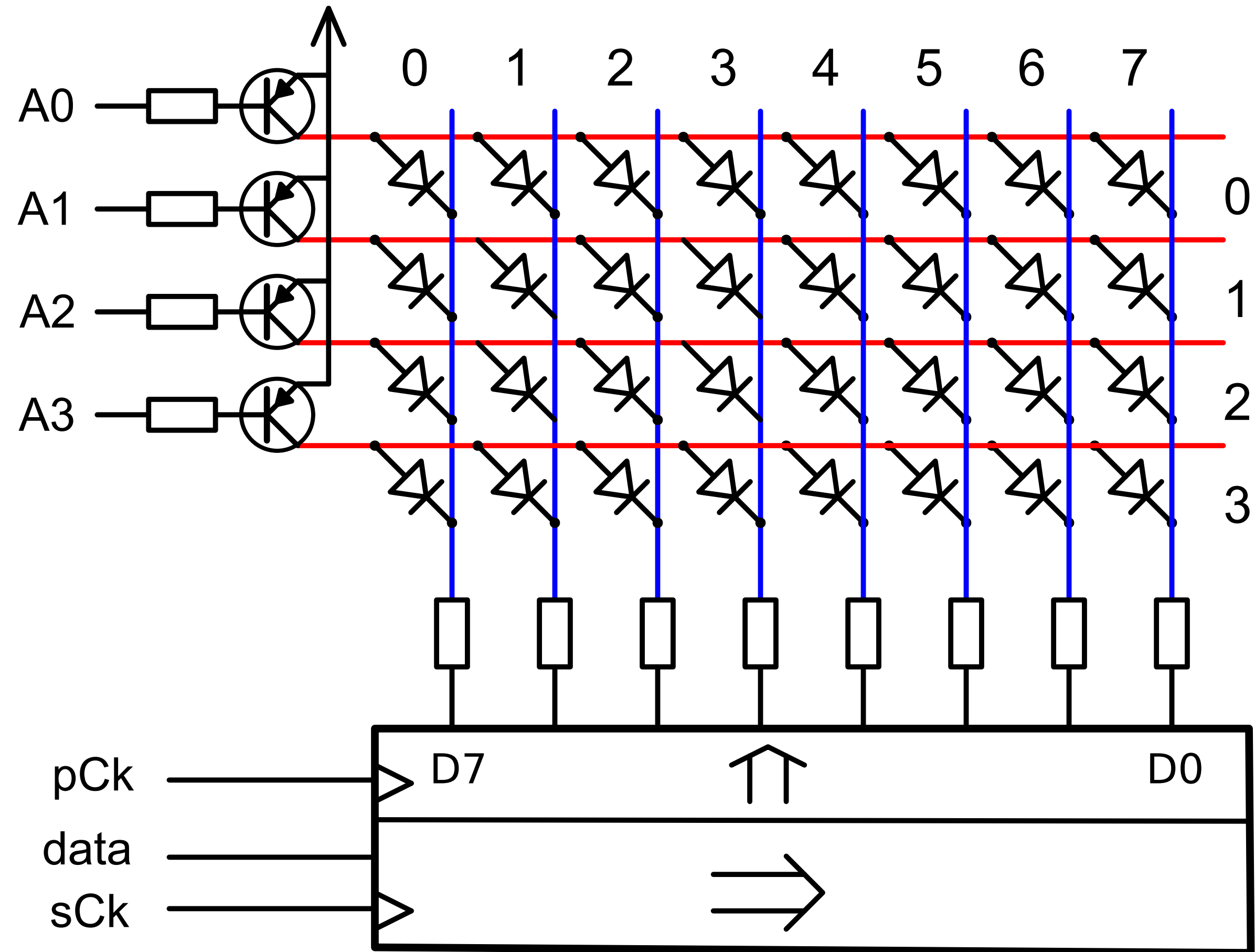


Courants ?

- n anodes
- 1 cathode

Multiplexeur

 

Multiplexeur

 

- 74HC138

Courant nominal et courant maximal

- Un courant **nominal** est donné par le fabricant

Courant nominal et courant maximal

- Un courant **nominal** est donné par le fabricant
- Le courant **maximal** est supérieur, mais ne peut pas être permanent

Courant nominal et courant maximal

- Un courant **nominal** est donné par le fabricant
- Le courant **maximal** est supérieur, mais ne peut pas être permanent
- Souvent : 150 % du courant nominal

Comparaisons des architectures

- Multiplexage par 2 :

Comparaisons des architectures

- Multiplexage par 2 :
- Multiplexage par 4 : compromis intéressant

Comparaisons des architectures

- Multiplexage par 2 :
- Multiplexage par 4 : compromis intéressant
- Multiplexage par 8 et 16 : afficheurs d'intérieur

Comparaisons des architectures

- Multiplexage par 2 :
- Multiplexage par 4 : compromis intéressant
- Multiplexage par 8 et 16 : afficheurs d'intérieur
- Facteurs de multiplexage plus importants : trop peu de luminosité

Comparaisons des architectures

- Multiplexage par 2 :
- Multiplexage par 4 : compromis intéressant
- Multiplexage par 8 et 16 : afficheurs d'intérieur
- Facteurs de multiplexage plus importants : trop peu de luminosité
- Panne d'une LED peut entraîner des perturbations sur les LED voisines

Programme de commande

- Similaire à un afficheur non multiplexé

Programme de commande

- Similaire à un afficheur non multiplexé
- Procédure pour un cycle d'affichage

Programme de commande

- Similaire à un afficheur non multiplexé
- Procédure pour un cycle d'affichage
- Base de temps donné par cette procédure

Cycle d'affichage

```
1 uint8_t matrice[4];  
2  
3 void CyclesMatrice(uint16_t nbCycles) {  
4     uint16_t n, x, y;  
5     for (n=0; n<nbCycles; n++) {  
6         for (y=0; y<4; y++) { // envoi et affichage des 4 lignes  
7             for (x=0; x<8; x++) { // envoi des 8 bits d'une ligne  
8                 if (matrice[y] & (1<<x) DataClear; else DataSet;  
9                 SerClockSet; SerClockClear; // envoie un coup d'horloge série  
10            }  
11        }  
12        ParClockSet; ParClockClear; // envoie un coup d'horloge parallèle  
13        AttenteLigne(); // affichage de la ligne durant 25 ms  
14    }  
15 }  
16 }
```

Modification du programme de commande

```

1 void Ping() {
2     int16_t x=0;
3     int16_t y=0;
4     int8_t sensX=1;
5     int8_t sensY=1;
6     do {
7         AllumePoint(x,y);
8         AfficheMatrice();
9         Attente(DELAI);
10        EteintPoint(x,y);
11        x+=sensX;
12        if(x==(MaxX-1)) sensX=(-1);
13        if(x==0) sensX=1;
14        y+=sensY;
15        if(y==(MaxY-1)) sensY=(-1);
16        if(y==0) sensY=1;
17    } while (!(x==0)&&(y==0));
18 }
  
```

La procédure de cycle donne la base de temps

```
1 void Ping() {
2     int16_t x=0;
3     int16_t y=0;
4     int8_t sensX=1;
5     int8_t sensY=1;
6     do {
7         AllumePoint(x,y);
8         CyclesMatrice(DELAI); // l'affichage fait office de délai
9
10        EteintPoint(x,y);
11        x+=sensX;
12        if(x==(MaxX-1)) sensX=(-1);
13        if(x==0) sensX=1;
14        y+=sensY;
15        if(y==(MaxY-1)) sensY=(-1);
16        if(y==0) sensY=1;
17    } while (!(x==0)&&(y==0));
18 }
```

Afficheurs matriciels multiplexés

- Augmentation du nombre de LED
- Usage du multiplexage temporel
- Conséquences sur la luminosité
- Programmation