

Enseignes et afficheurs à LED

# Registres série-parallèle

# Registres série-parallèle



Pierre-Yves Rochat

- Besoin de broches
- Registre série
- Registre série-parallèle
- Le circuit 74HC595
- Sorties à courant constant
- Programmation

# Besoin de broches

- Beaucoup de LED...

# Besoin de broches

- Beaucoup de LED...
- Beaucoup de broches !

# Besoin de broches

- Beaucoup de LED...
- Beaucoup de broches !
- Circuits logiques


# Besoin de broches

- Beaucoup de LED...
- Beaucoup de broches !
- Circuits logiques
- Latch adressables (74HC259)



- Beaucoup de LED...
- Beaucoup de broches !
- Circuits logiques
- Latch adressables (74HC259)
- Registres série-parallèle (74HC595)




# Registres série

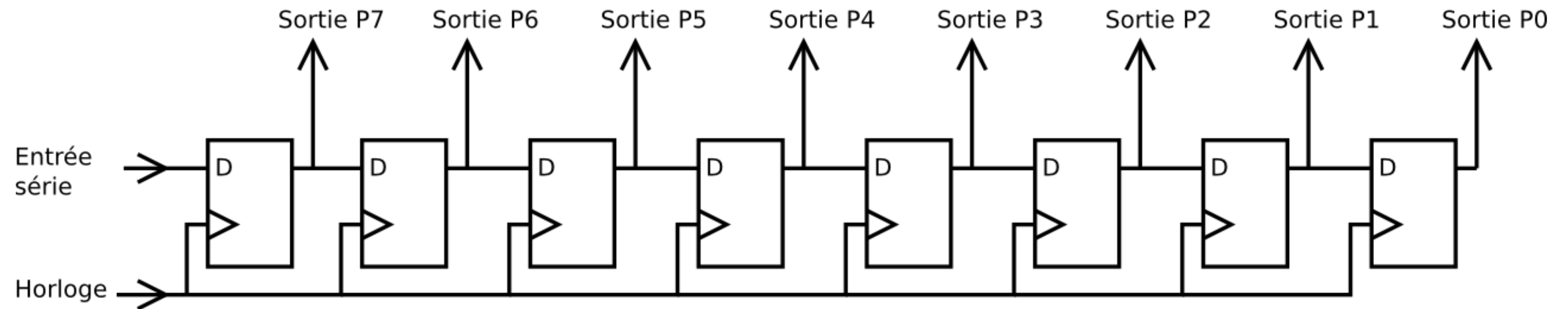


# Registres série

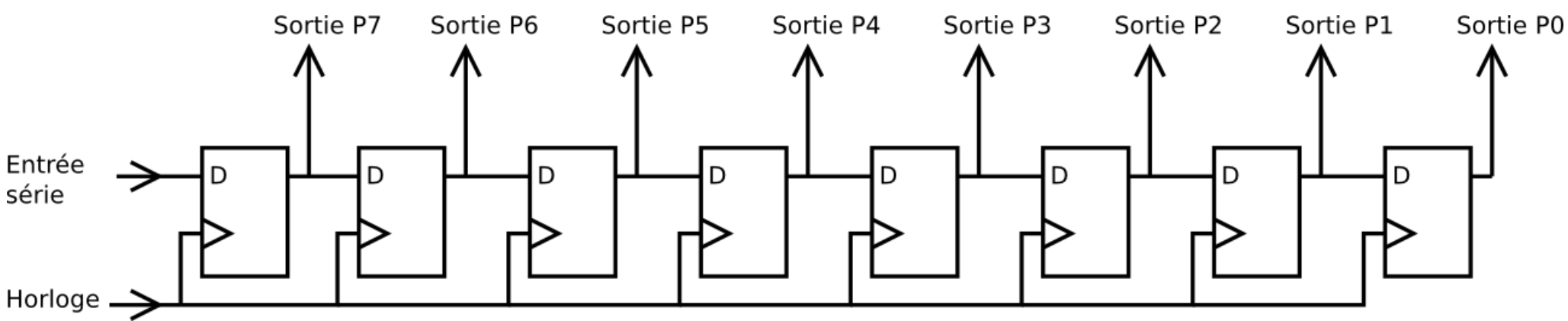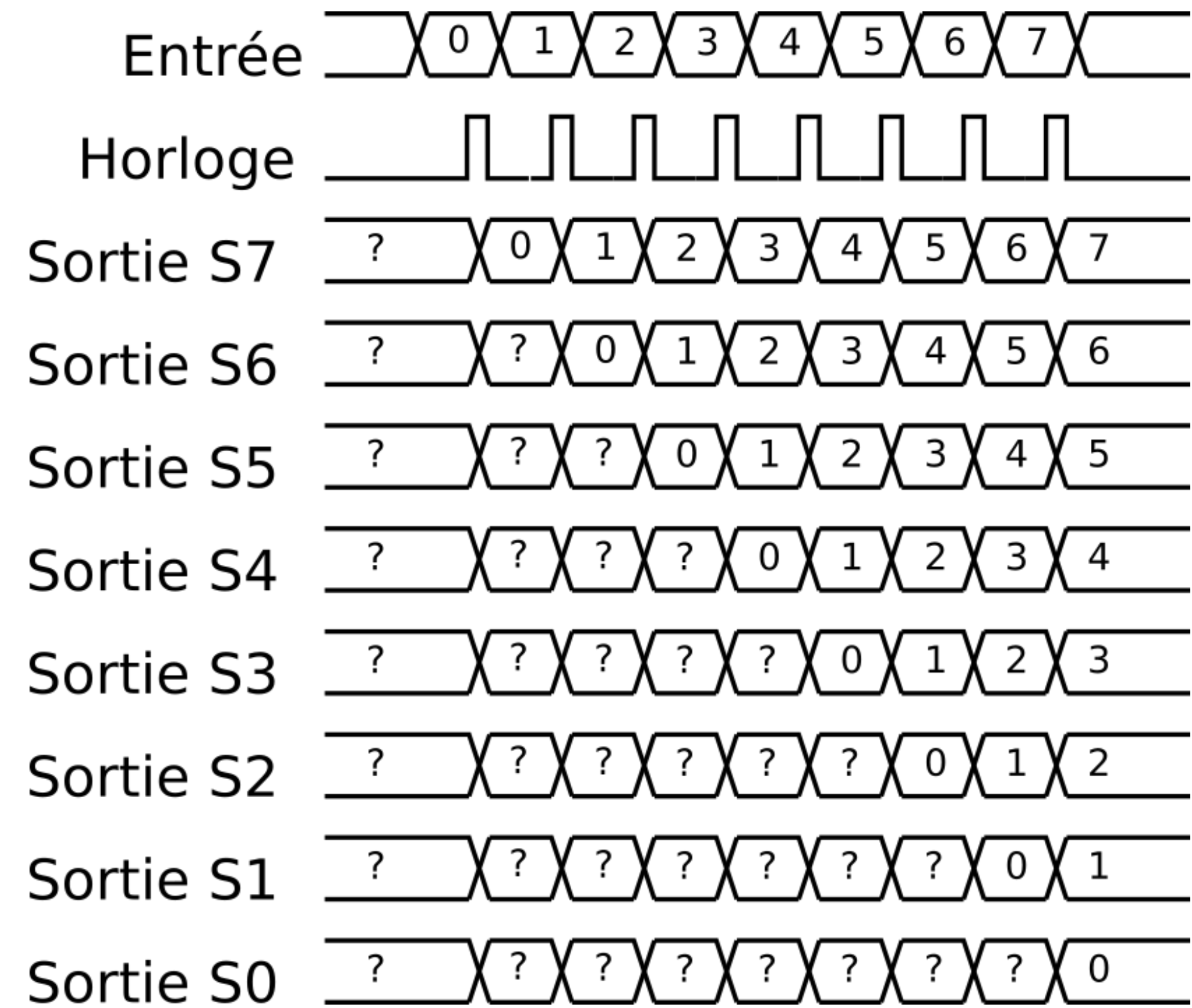



# Registres série-parallèle

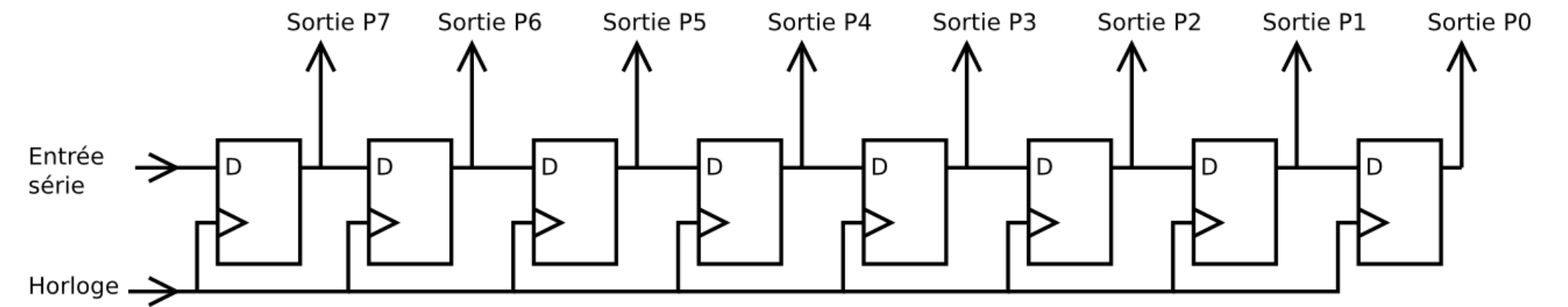



# Registres série-parallèle

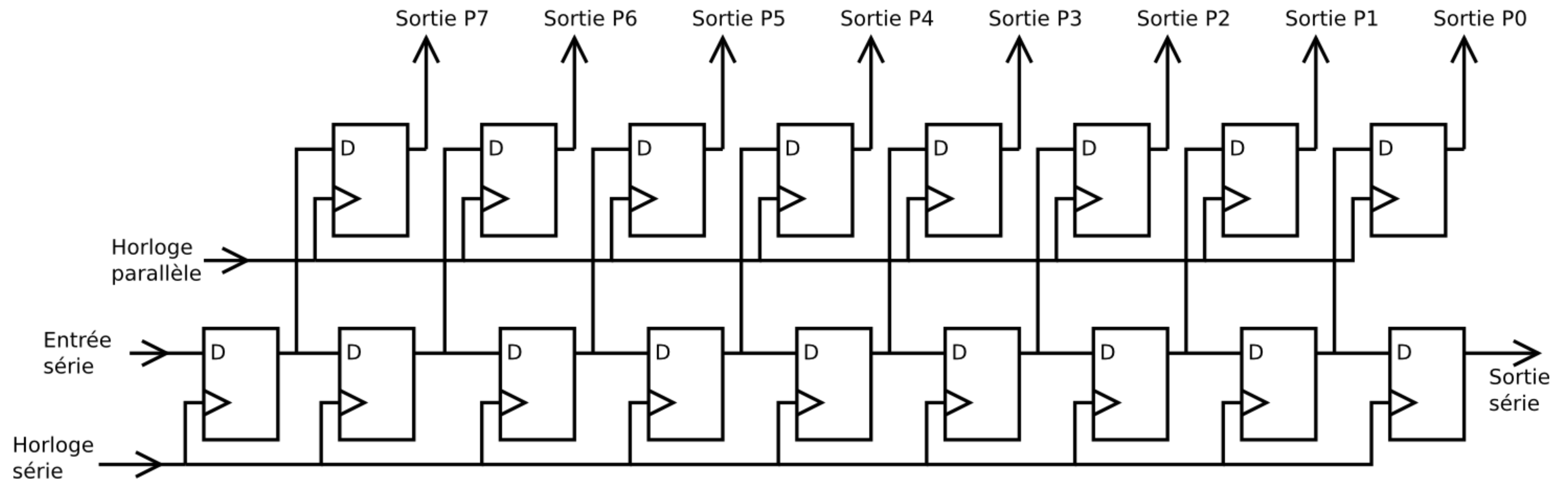


# Registres série-parallèle

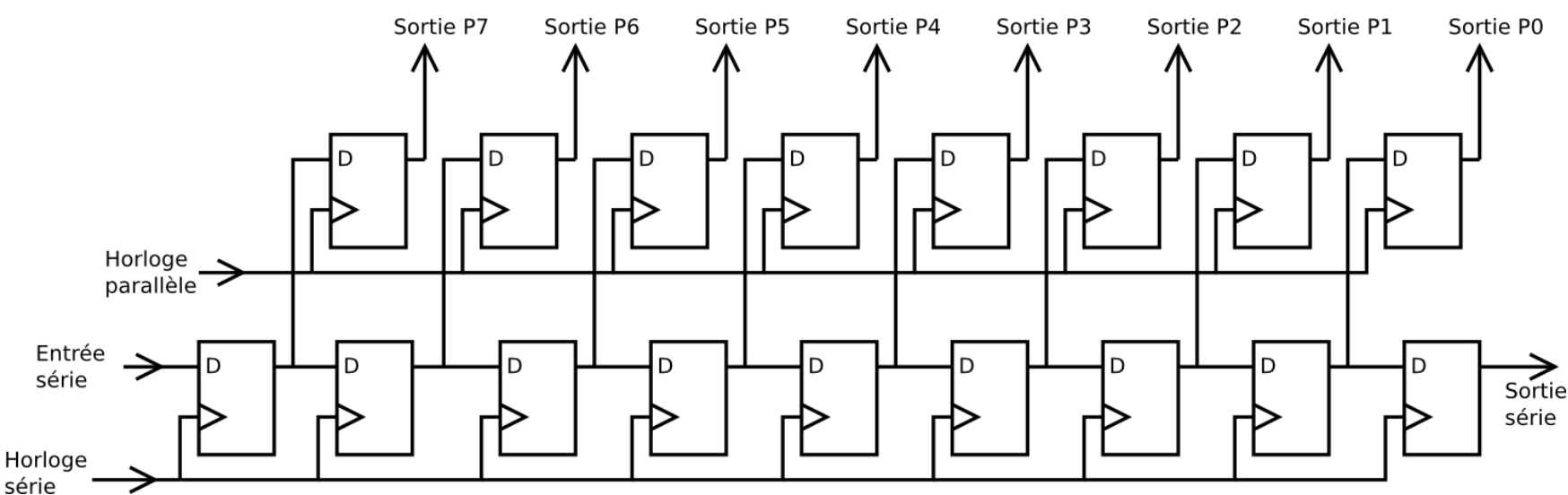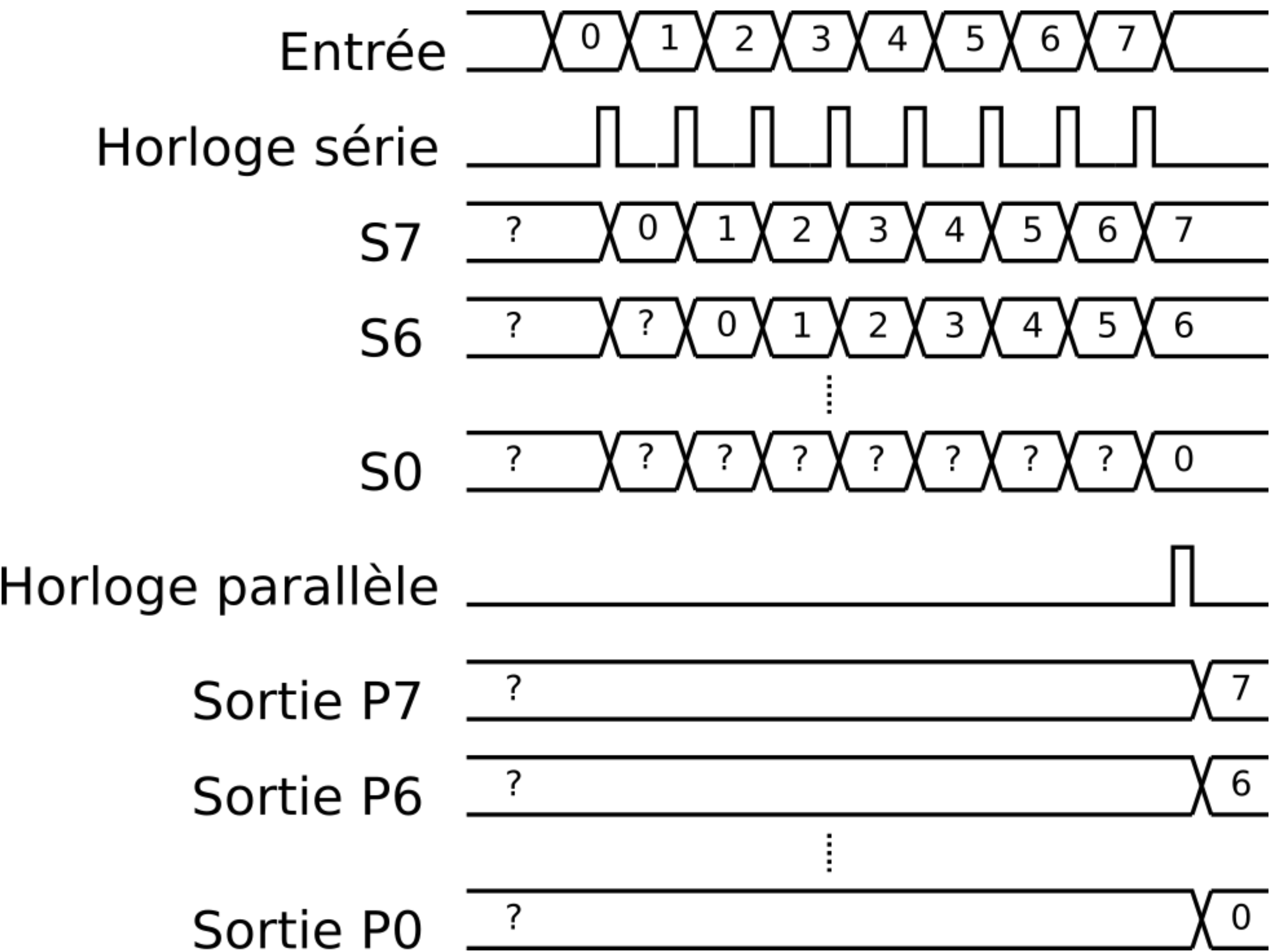

# Registres série-parallèle

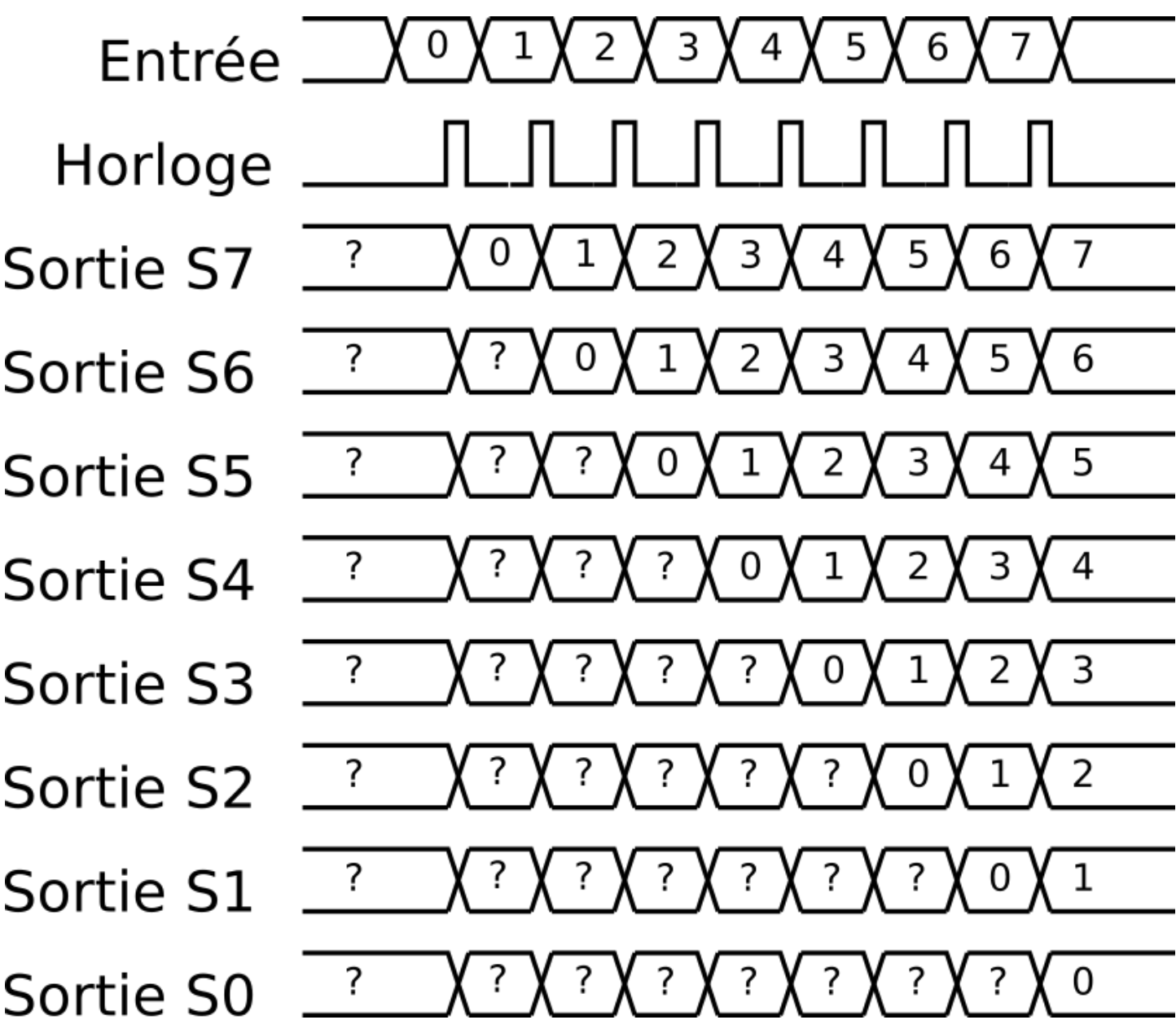
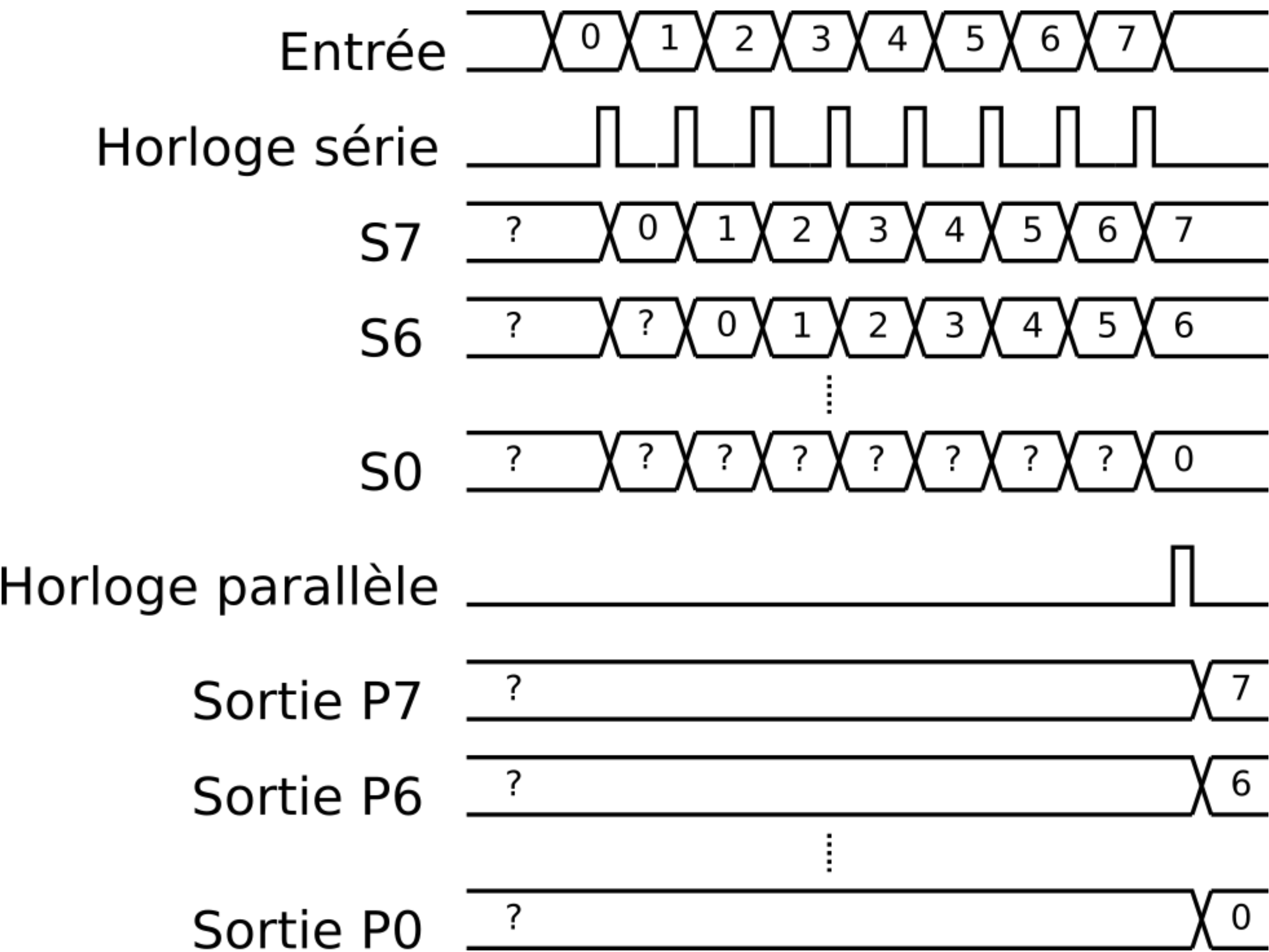


# 74HC595

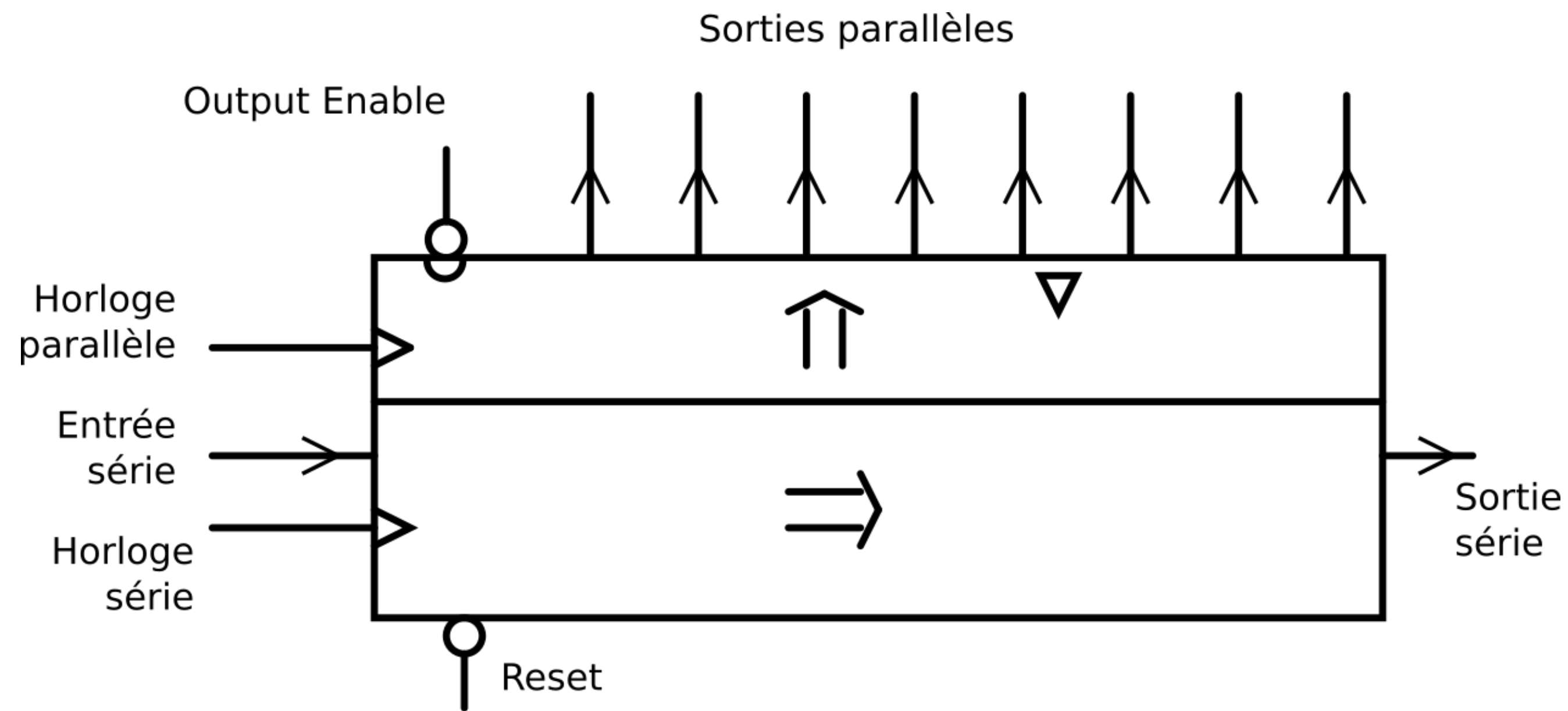




# 74HC595

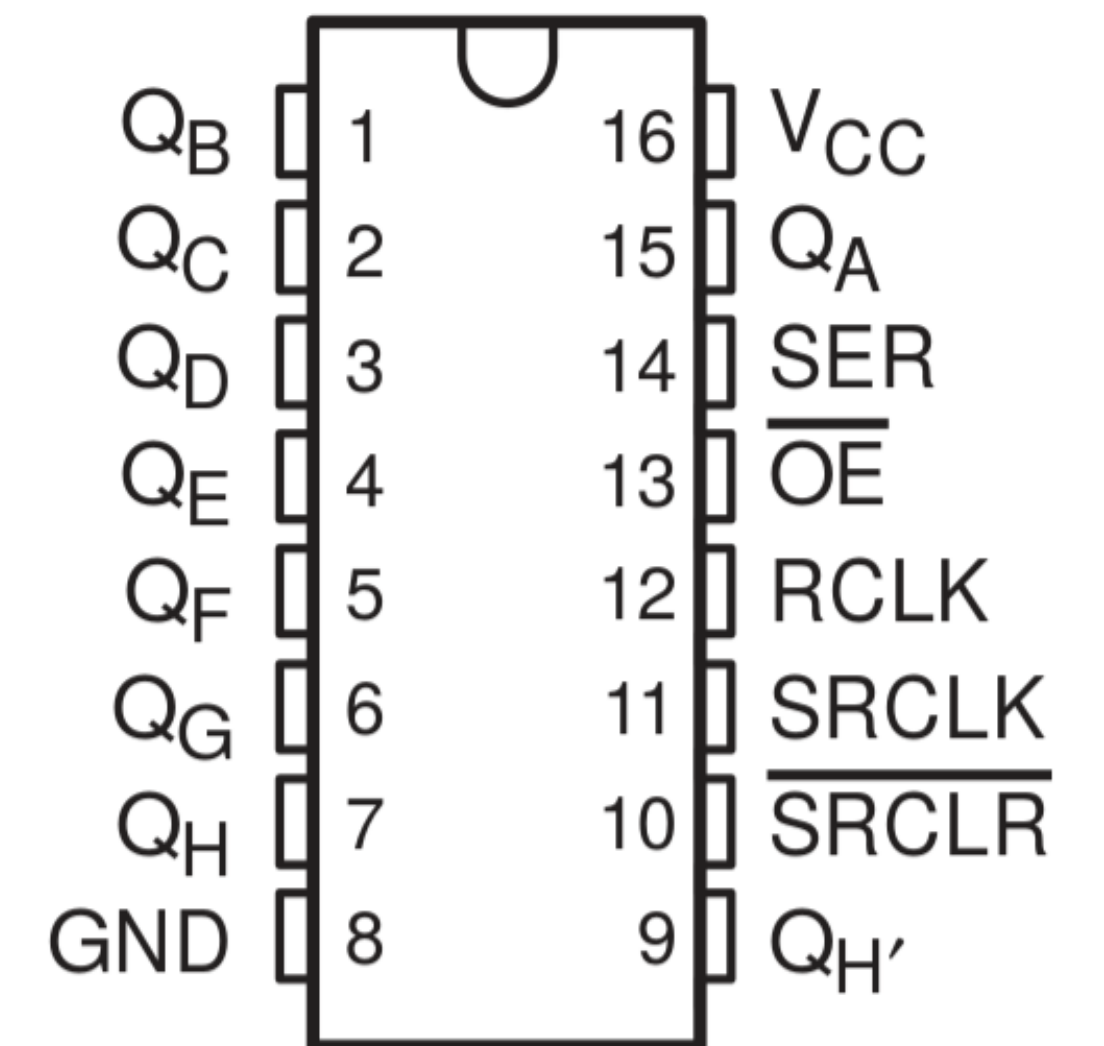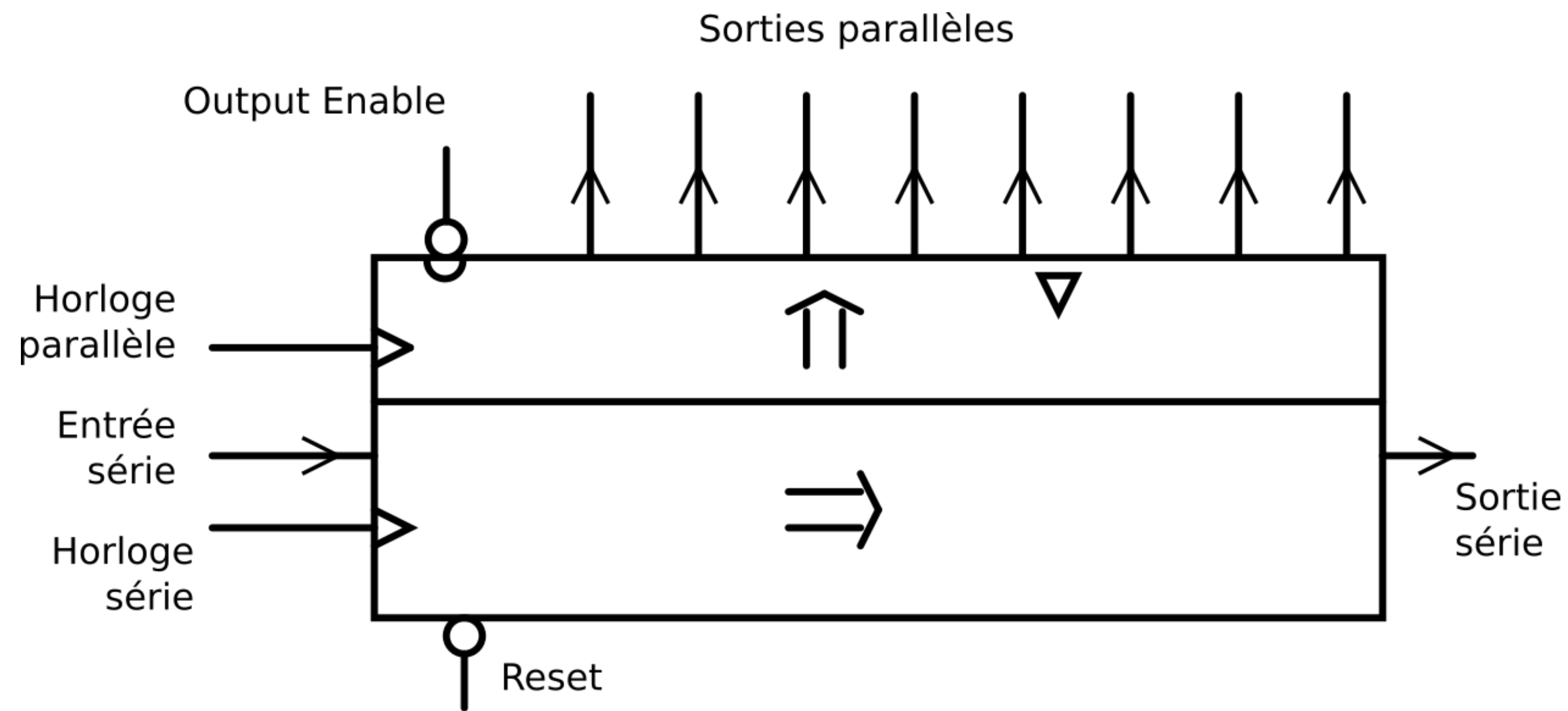





# Registres en cascade

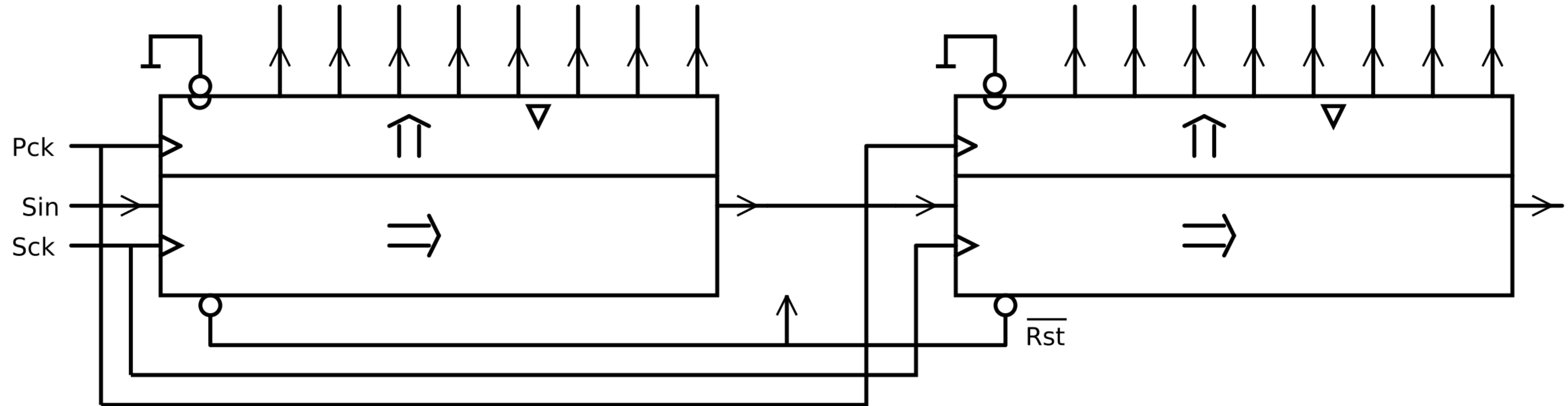

# Registres à sorties à courant constant

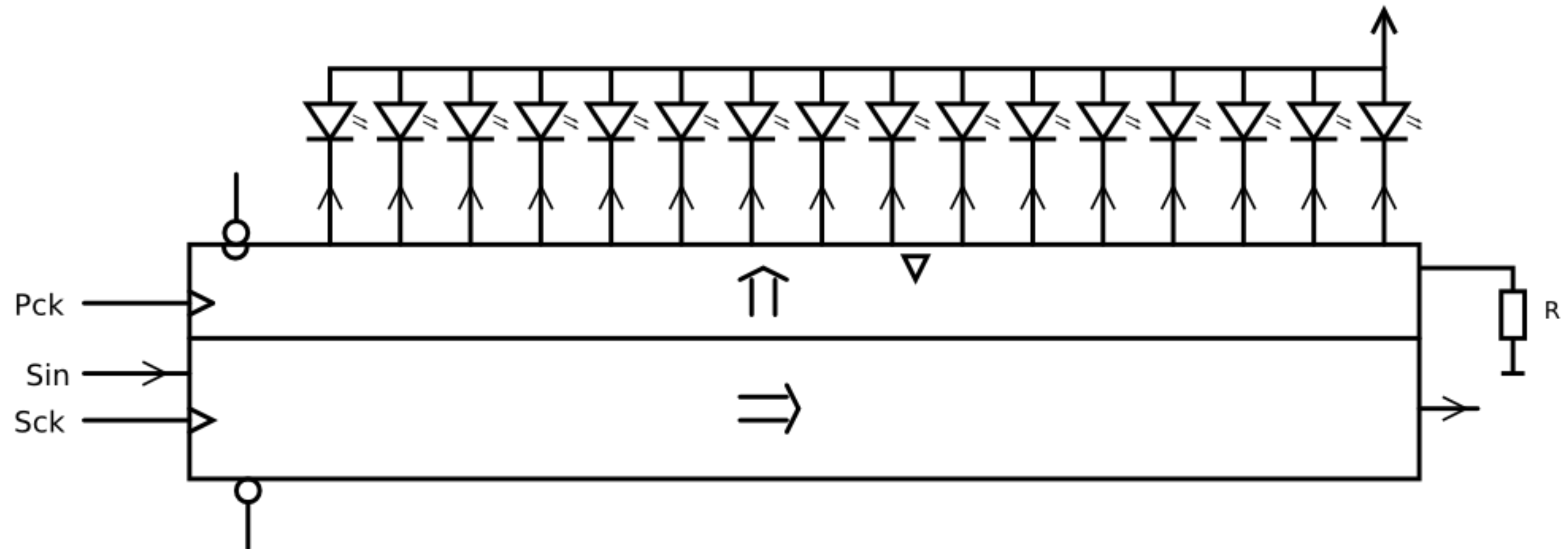


# Registres à sorties à courant constant

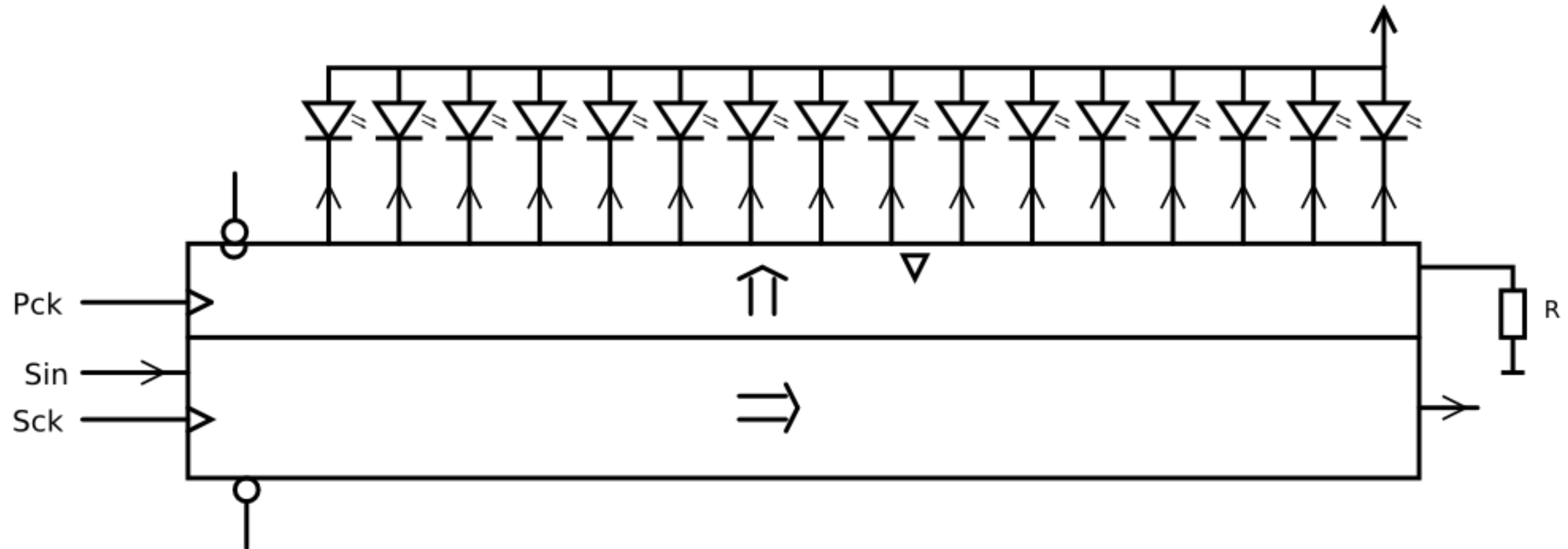


- TB62701, TLC5905, A6276...

# Registres à sorties à courant constant

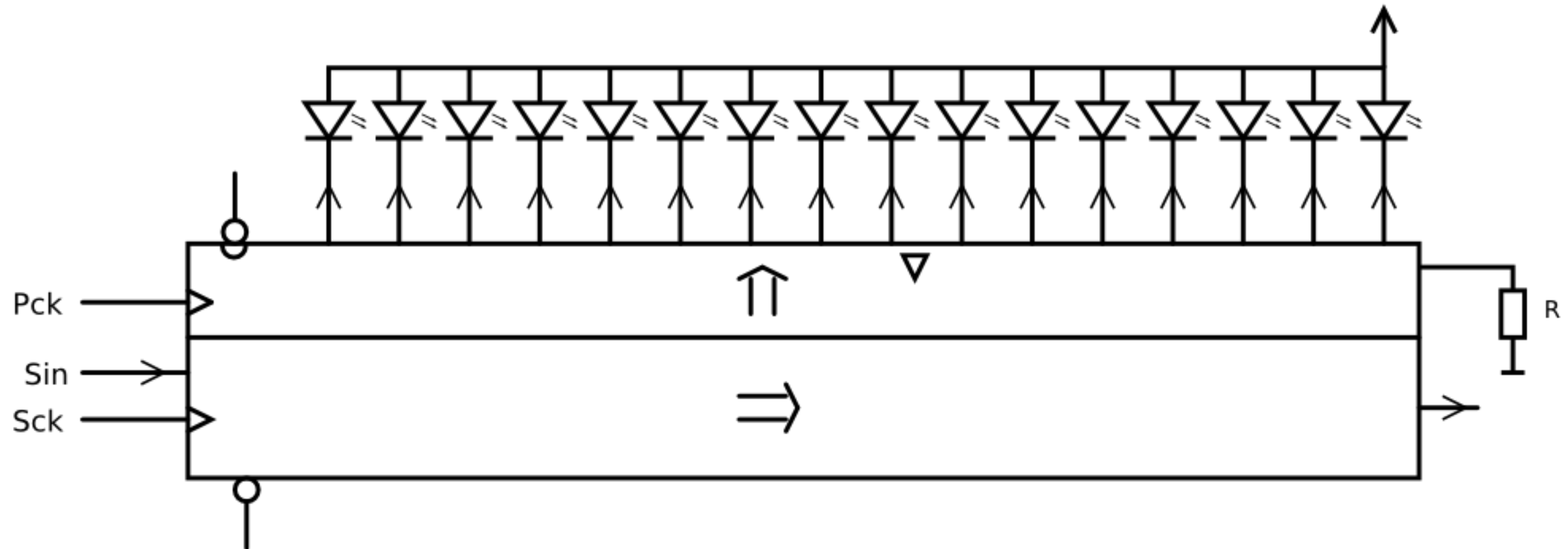


- TB62701, TLC5905, A6276...
- SUM2016 !

# Registres à sorties à courant constant

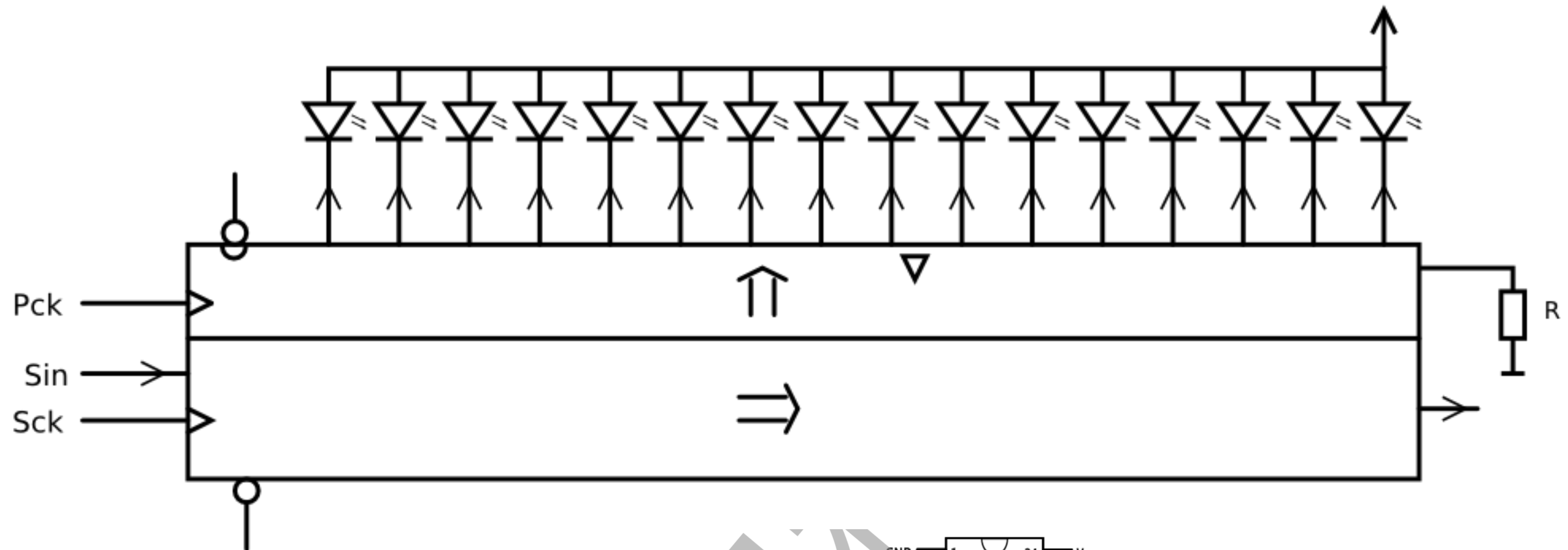


- TB62701, TLC5905, A6276...
- SUM2016 !

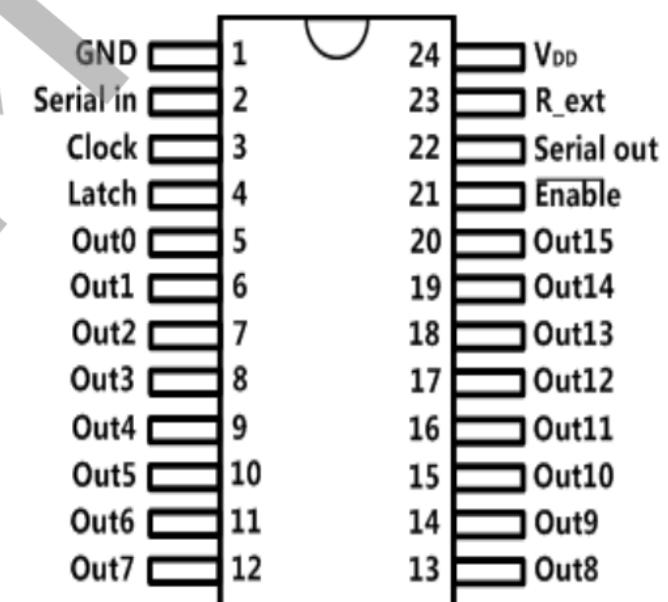户内/户外全彩视频 LED 显示屏  
交通指示屏，文字信息显示屏  
招牌和标识 装饰照明，护栏管  
LCD 背光源



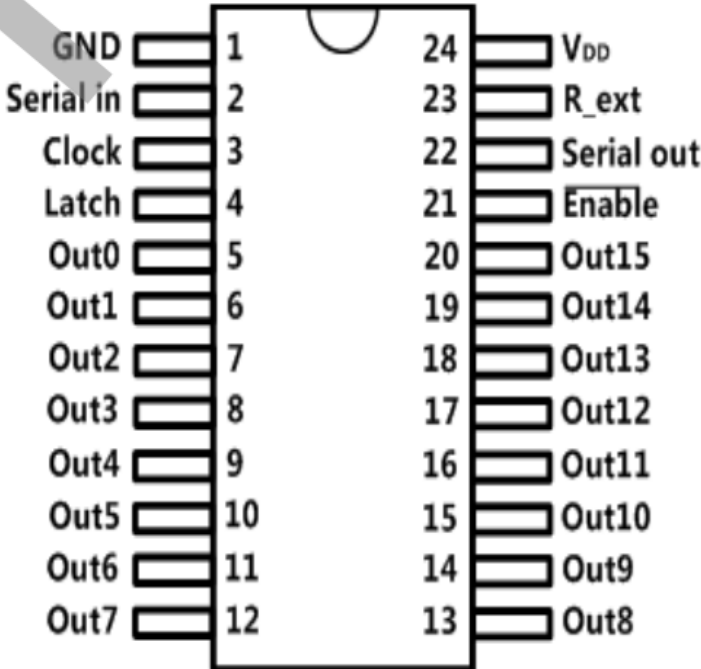户内/户外全彩视频 LED 显示屏  
交通指示屏，文字信息显示屏  
招牌和标识 装饰照明，护栏管  
LCD 背光源



```
1 #define SortieSerieOn P10UT |= (1<<0)
2 #define SortieSerieOff P10UT &=~(1<<0)
3
4 #define ClockSerHaut P10UT |= (1<<1)
5 #define ClockSerBas P10UT &=~(1<<1)
6
7 #define ClockParHaut P10UT |= (1<<2)
8 #define ClockParBas P10UT &=~(1<<2)
```

```
10 void Envoie8bitsSerie (uint8_t valeur) {
11     uint16_t i;
12     for (i=0; i<8; i++) {
13         if (valeur & (1<<i)) {
14             SortieSerieOn;
15         } else {
16             SortieSerieOff;
17         }
18         ClockSerHaut; ClockSerBas;
19     }
20     ClockParHaut; ClockParBas;
21 }
```



```
11 ...  
12  for (i=0; i<8; i++) {  
13      if (valeur & (1<<0)) {  
14          SortieSerieOn;  
15      } else {  
16          SortieSerieOff;  
17      }  
18      ClockSerHaut; ClockSerBas;  
19      valeur = valeur >> 1;  
20 ...
```

- Besoin de broches
- Registre série
- Registre série-parallèle
- Le circuit 74HC595
- Sorties à courant constant
- Programmation