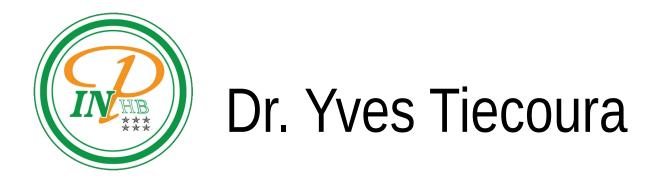


Enseignes et afficheurs à LED

Les timers



Les timers



Dr. Yves Tiecoura

Les timers



- Gestion du temps
- Timers, prédivision, logique de gestion et registres de comparaison
- Mise en œuvre : exemple du MSP430
- Interruptions des timers

Gestion précise du temps



• Gérer le temps en jouant avec le temps d'exécution des instructions est compliqué...

Gestion précise du temps




- Gérer le temps en jouant avec le temps d'exécution des instructions est compliqué...
- Des circuits spécialisés vont nous aider!

Gestion précise du temps



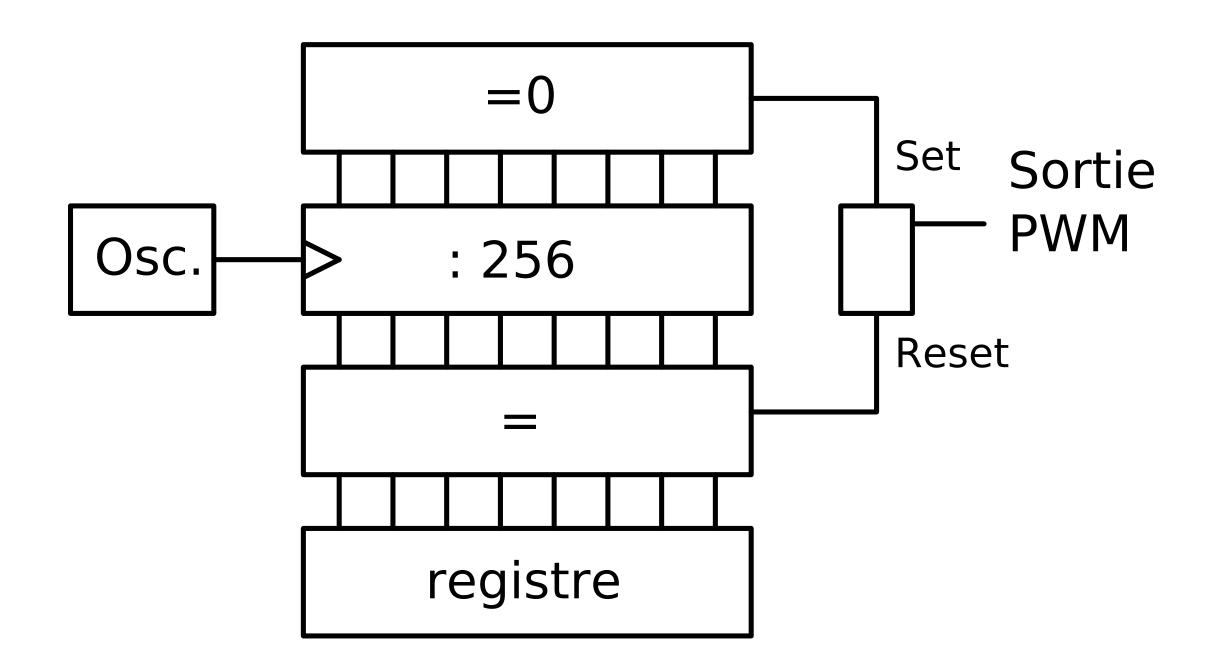
- Gérer le temps en jouant avec le temps d'exécution des instructions est compliqué...
- Des circuits spécialisés vont nous aider!
- Par exemple pour générer un PWM :




Compteur binaire



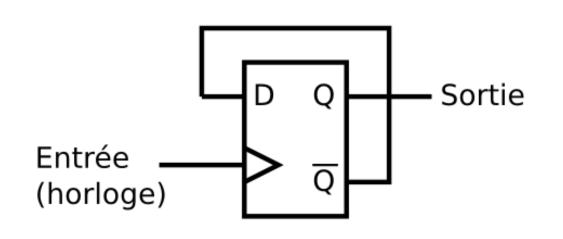• La base d'un timer est un compteur binaire :



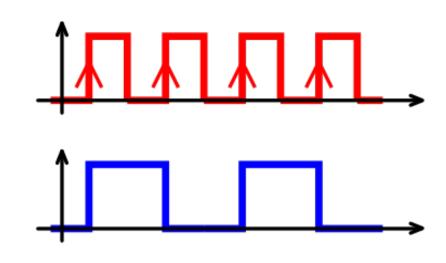
$$\begin{vmatrix}
Q^{+} = D \\
D = \overline{Q}
\end{vmatrix} => Q^{+} = \overline{Q}$$





Compteur binaire



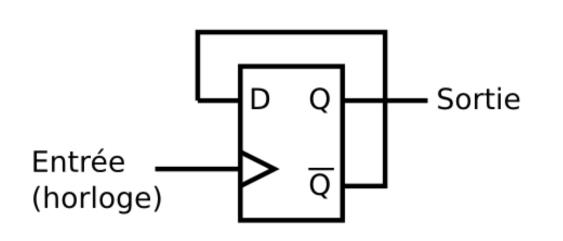• La base d'un timer est un compteur binaire :



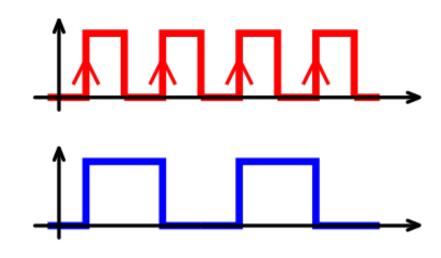


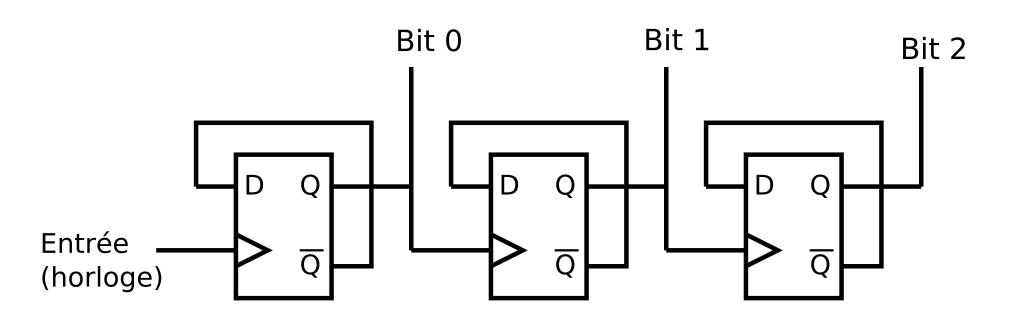



Compteur binaire




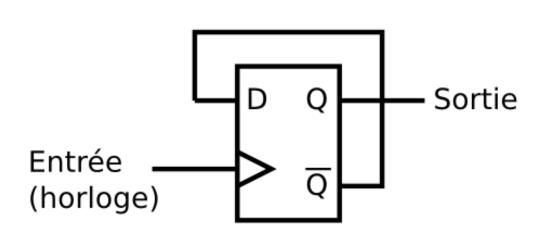La base d'un timer est un compteur binaire :



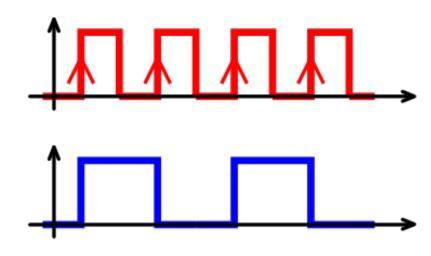


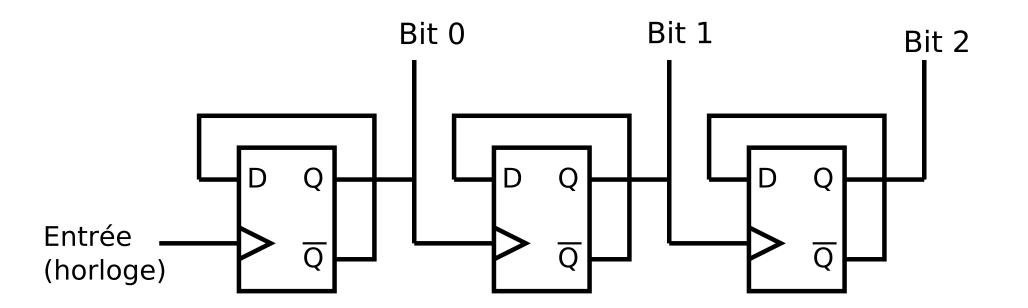

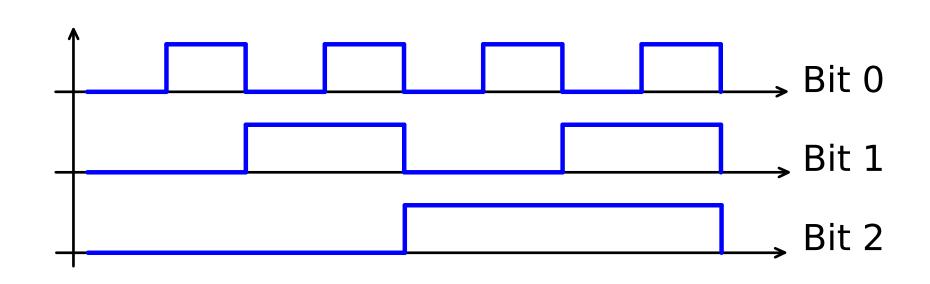


Les timers




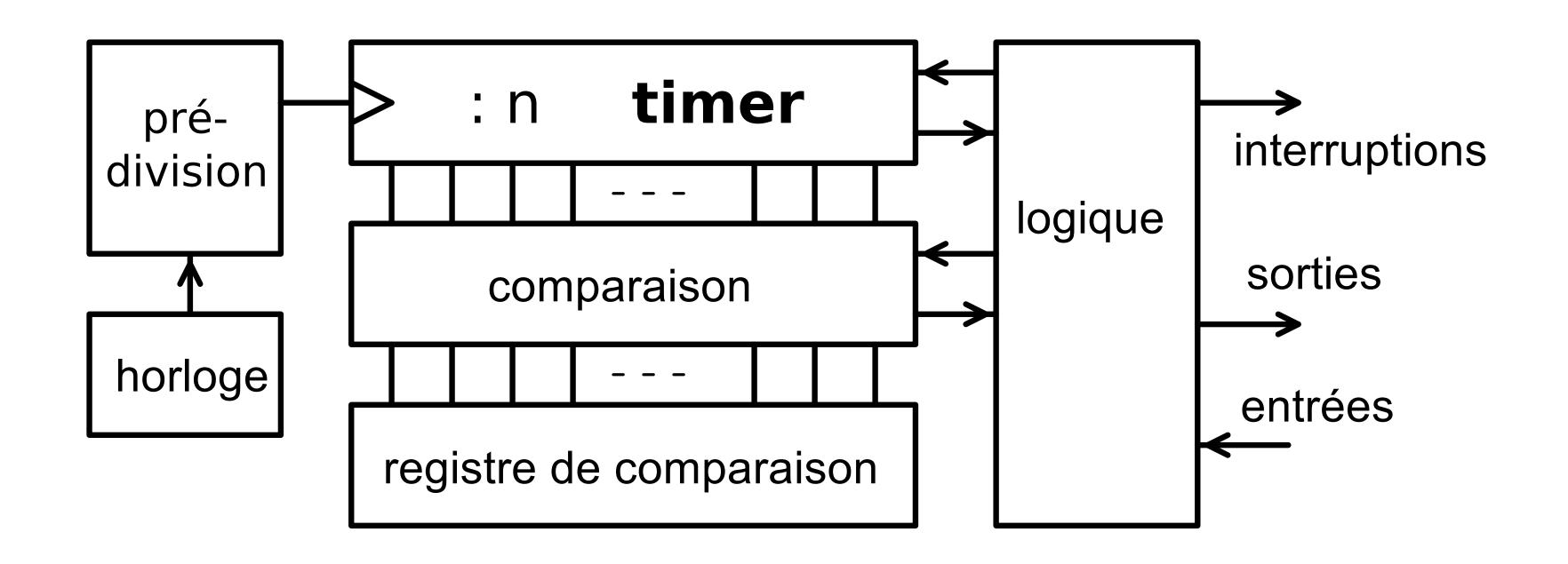

Prédivision




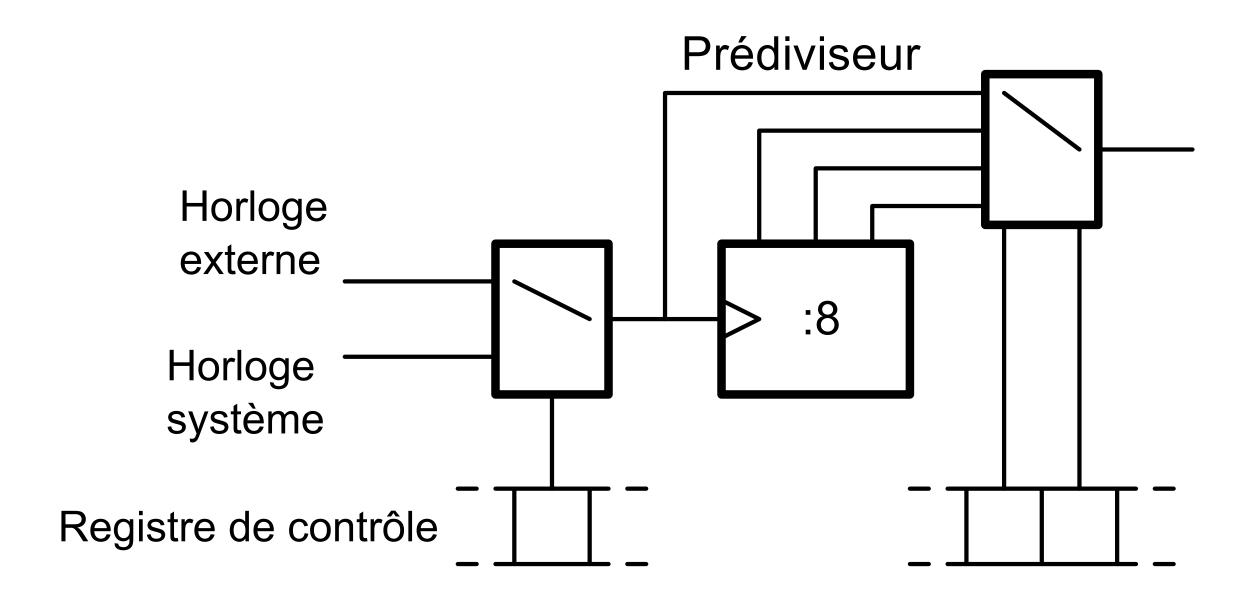


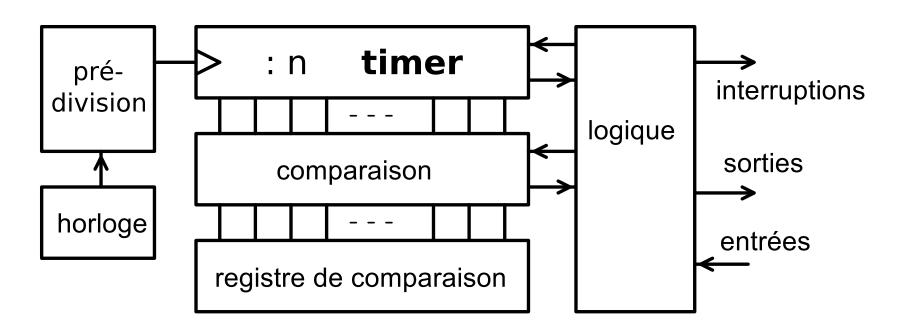

Logique de gestion




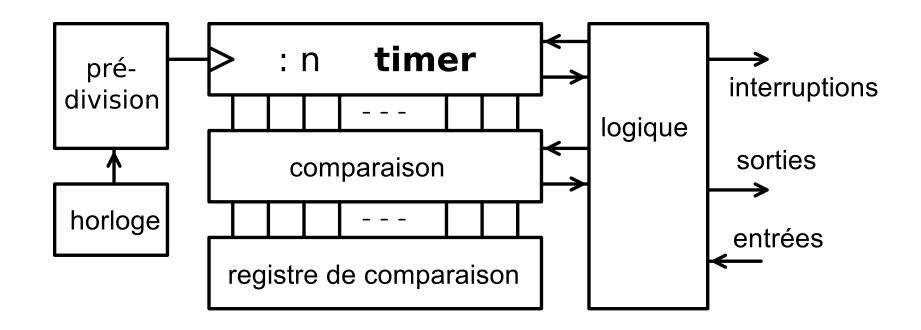

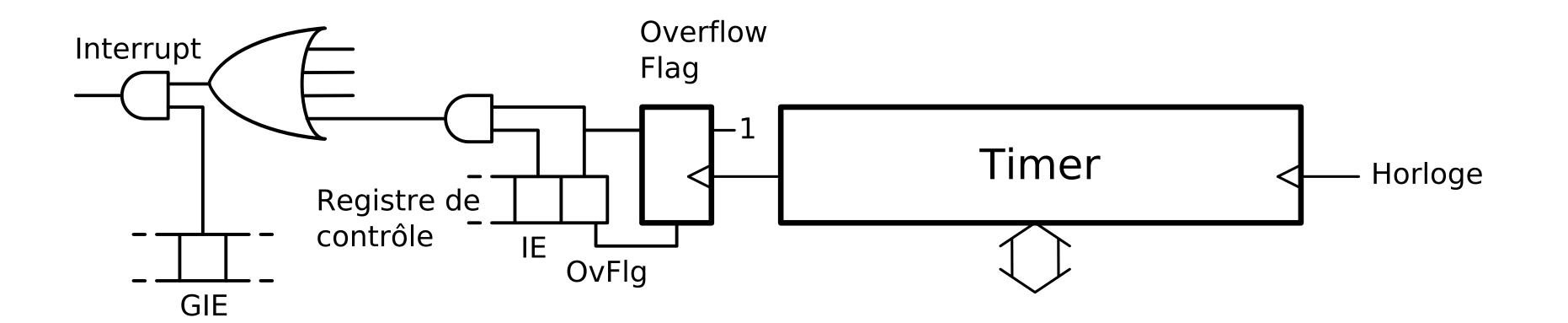

Registres de comparaison



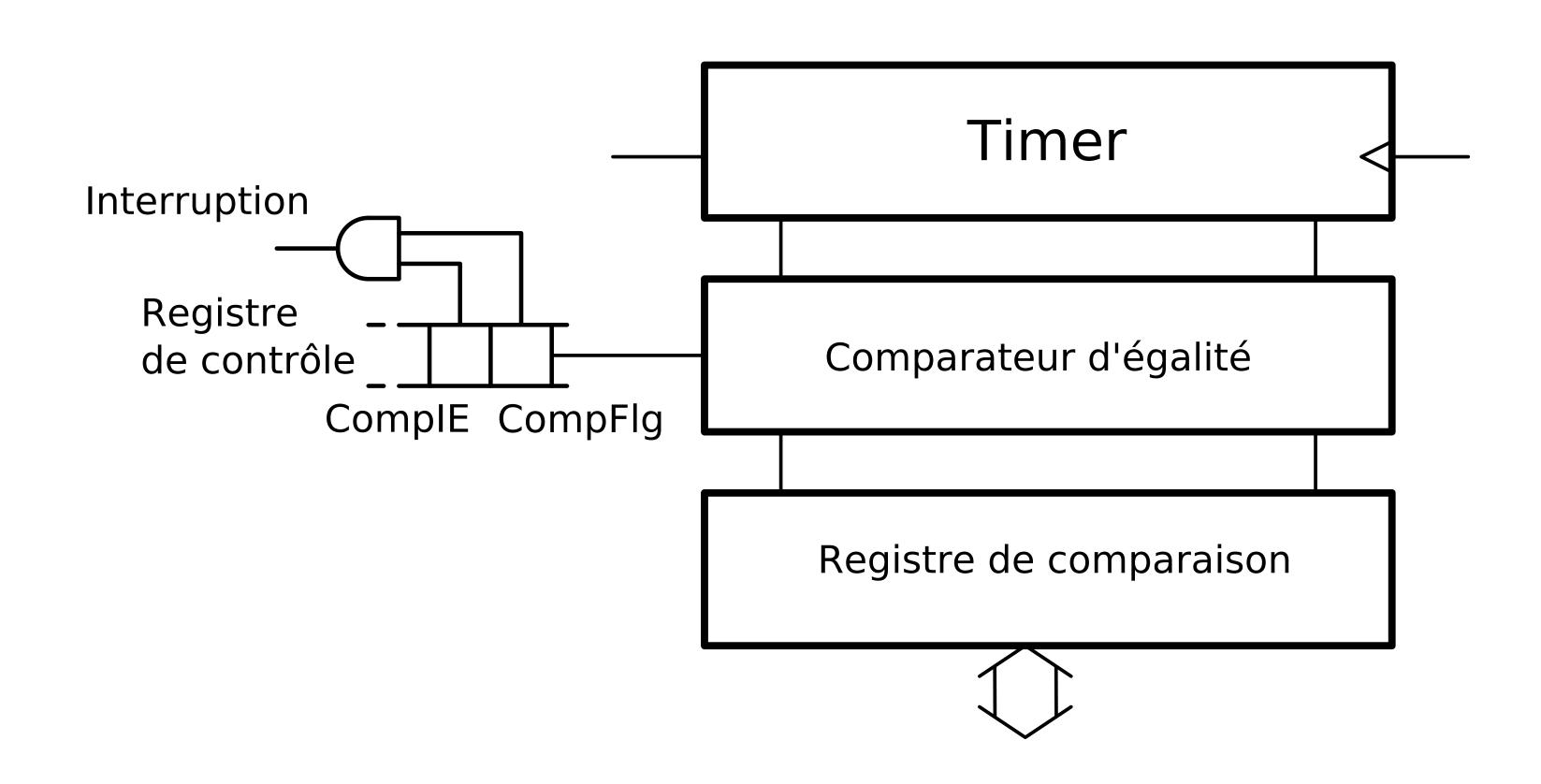

Les timers de microcontrôleurs



- Intel 8253 comme complément aux microprocesseurs
- Le timer très simple des premiers PIC
- Les AVR et leurs timers 8 et 16 bits
- Des timers 32 bits complexes sur les ARM
- Timers 16 bits du MSP430

Le timer A du MSP430




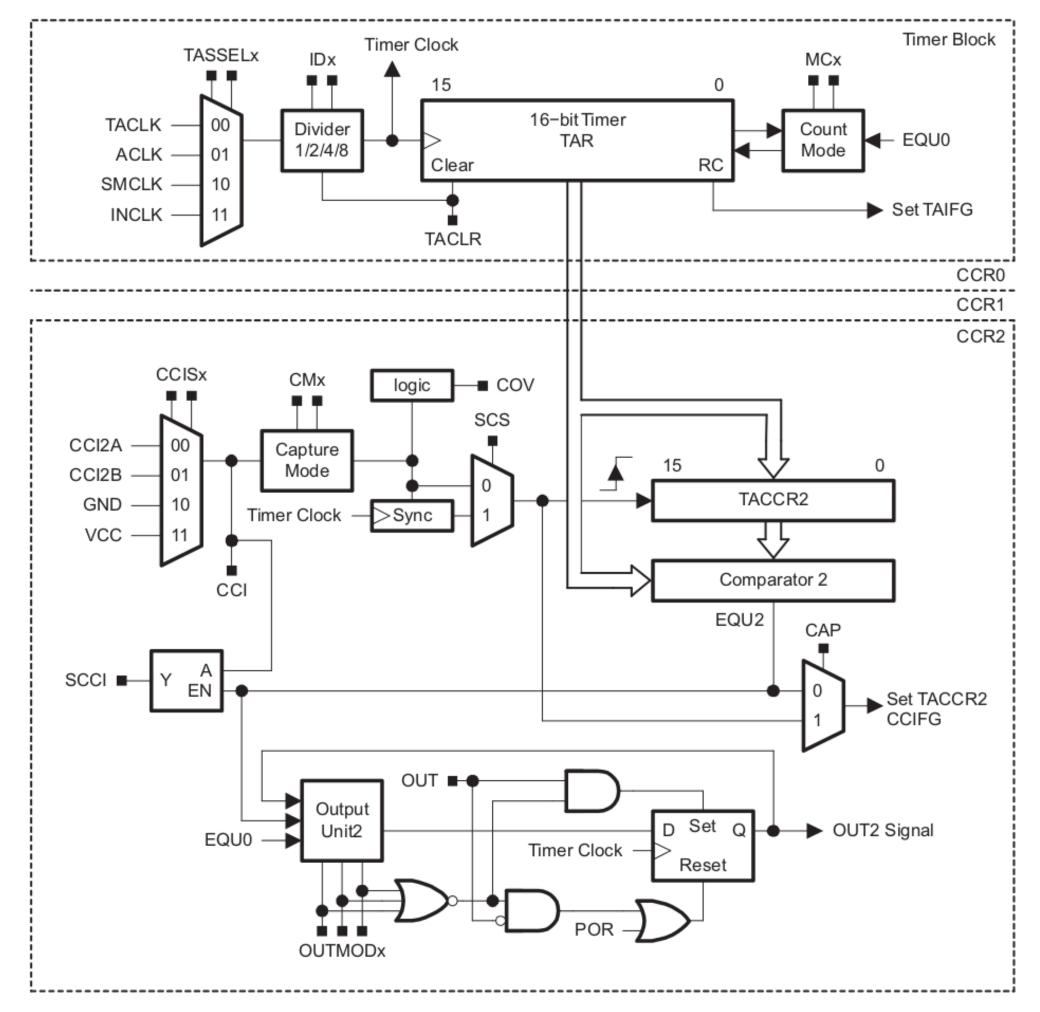


Figure 12-1. Timer_A Block Diagram

Le timer A du MSP430

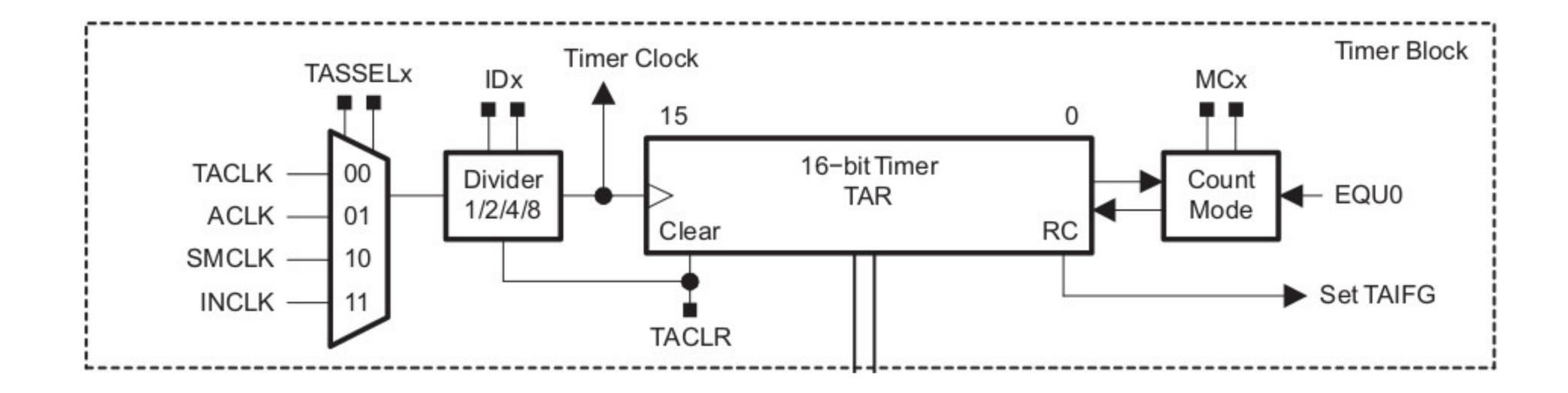



Le registre de contrôle



12.3.1 TACTL, Timer_A Control Register

15	14	13	12	11	10	9	8			
			Unused			TAS	SELx			
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)			
7	6	5	4	3	2	1	0			
ID:	(MCx	Unused	TACLR	TAIE	TAIFG			
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)			
used	Bits 15-10	Unuse	d							
SSELx	Bits 9-8	Timer_	A clock source se	elect						
		00	TACLK							
		01	ACLK							
		10	SMCLK							
		11	INCLK (INCLK device-specific		cific and is ofte	en assigned to	the inverted			
	Bits 7-6		Input divider. These bits select the divider for the input clock.							
		00	/1							
		01	/2							
		10	/4							
		11	/8							

Le registre de contrôle



12.3.1 TACTL, Timer_A Control Register

15	14	13	12	11	10	9	8
		Unı	sed			TAS	SELx
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
	IDx	М	Cx	Unused	TACLR	TAIE	TAIFG
w-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
	Bits 5-4	00 Sto 01 Up 10 Cor	p mode: the time mode: the time ntinuous mode	x = 00h when T imer is halted. er counts up to e: the timer counts the timer counts	TACCR0.	Fh.	•
	Bit 3	Unused	down mode. t	ne unior counts	up to TACOTT	o then down to	, 000011.
R	Bit 2	Timer_A cle	_	s bit resets TAF always read as	. 	ider, and the c	ount direction
	Bit 1	0 Inte	errupt enable. errupt disabled errupt enabled		s the TAIFG in	terrupt reques	t.
	Bit 0	Timer_A into	errupt flag interrupt pend	ling			

Interrupt pending






```
1 int main() {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Watchdog hors service
   BCSCTL1 = CALBC1 1MHZ;
  DCOCTL = CALDCO 1MHZ; // Fréquence CPU
   P1DIR |= (1<<0); // P1.0 en sortie pour la LED
   TACTL0 = TASSEL 2 + ID 3 + MC 2;
  while (1) {
              // Boucle infinie
    if (TACTL0 & TAIFG) {
      TACTLO &= ~TAIFG;
      P10UT ^= (1<<0); // Inversion LED
```

Les registres de comparaison



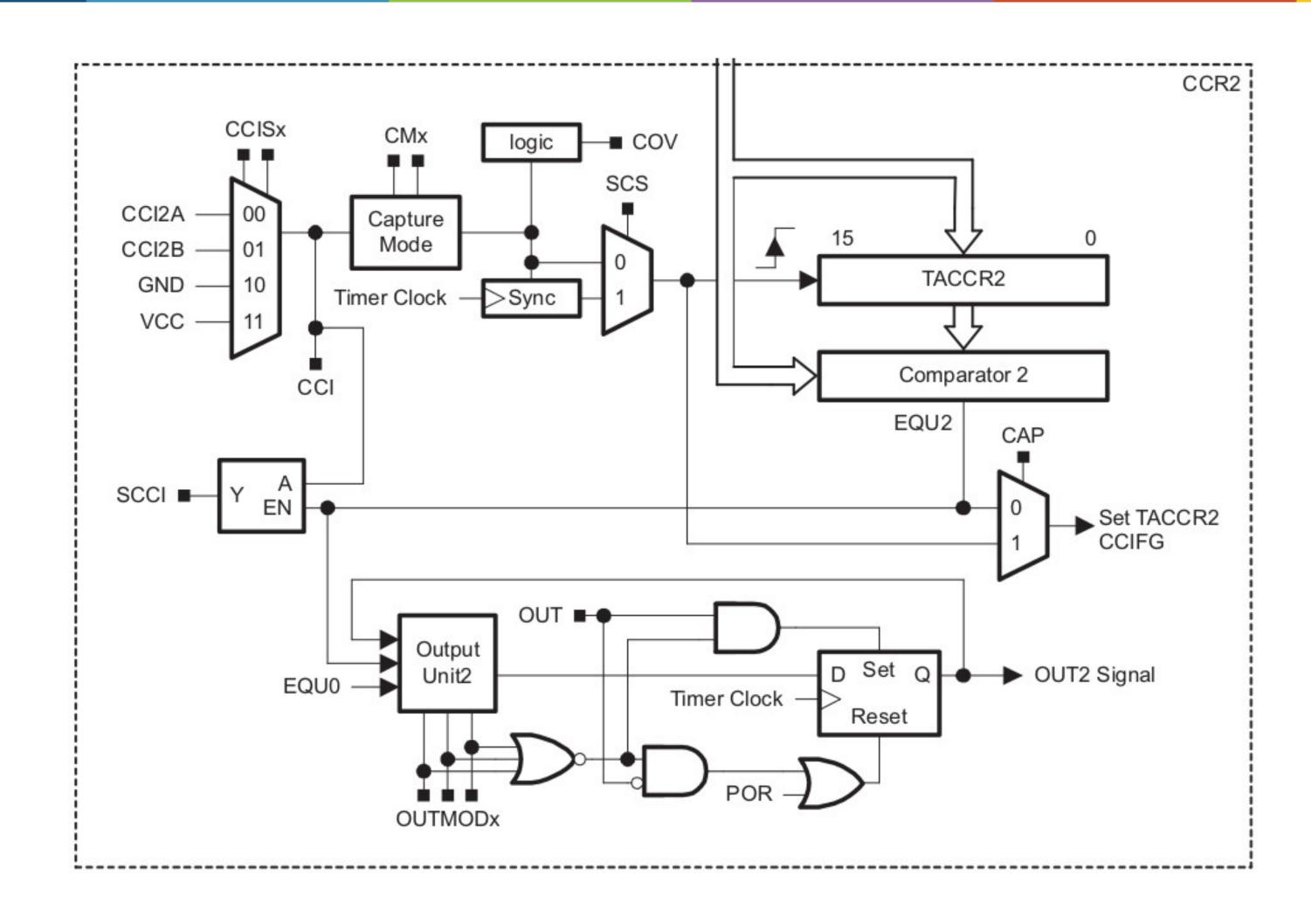

Les registres de comparaison



12.3.4 TACCTLx, Capture/Compare Control Register

15	14	13	12	11	10	9	8	
C	Mx	С	CISx	scs	SCCI	Unused	CAP	
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	r0	rw-(0)	
7	6	5	4	3	2	1	0	
	OUTMODx		CCIE	CCI	OUT	cov	CCIFG	
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	
CCIE	Bit 4	Capture/compare interrupt enable. This bit enables the interrupt request of the correspon						
		0 Inte	errupt disabled					
		1 Inte	errupt enabled					
CCI	Bit 3	Capture/cor	mpare input. Th	e selected inp	ut signal can be	e read by this b	oit.	
OUT	Bit 2	Output. For	output mode 0	, this bit direct	ly controls the s	state of the out	put.	
		0 Ou	tput low			-		
		1 Ou	tput high					
cov	Bit 1	Capture over	erflow. This bit i	ndicates a cap	oture overflow of	occurred. COV	must be reset v	with sof
		0 No	capture overflo	w occurred				
		1 Ca	pture overflow o	occurred				
CCIFG	Bit 0		mpare interrupt					
		0 No	interrupt pendir	ng				
			errupt pending	•				
		- 390	9					





```
14 int main() {
15
    TACCR0 = 62500; // 62500 * 8 us = 500 ms
    while (1) {  // Boucle infinie
18
      if (TACCTL0 & CCIFG) {
19
20
        TACCTLO &= ~CCIFG;
        TACCR0 += 62500;
21
22
23
24 }
        P10UT ^= (1<<0); // Inversion LED
```



• Les timers deviennent très intéressant lorsqu'ils sont associés à des interruptions



- Les timers deviennent très intéressant lorsqu'ils sont associés à des interruptions
- Une interruption peut être générée au dépassement de capacité du compteur



- Les timers deviennent très intéressant lorsqu'ils sont associés à des interruptions
- Une interruption peut être générée au dépassement de capacité du compteur
- Des interruptions peuvent se produire par les registres de comparaison



- Les timers deviennent très intéressant lorsqu'ils sont associés à des interruptions
- Une interruption peut être générée au dépassement de capacité du compteur
- Des interruptions peuvent se produire par les registres de comparaison
- Bien d'autres modes sont disponibles





```
14 int main() {
16 TACTL |= TAIE; // Interruption de l'overflow 
17 BIS_SR (GIE); // Autorisation générale des i
   _BIS_SR (GIE); // Autorisation générale des interruptions
while (1) { // Boucle infinie vide }
20 }
21 // Timer_A1 Interrupt Vector (TAIV) handler
22 #pragma vector=TIMERO_A1_VECTOR
interrupt void Timer A1 (void) {
    switch (TAIV) { // discrimination des sources d'interruption
252627
    case 2: // CCR1 : not used
      break;
    case 4: // CCR2 : not used
28
      break;
29
    case 10: // Overflow
30
      P10UT ^= (1<<0); // Inversion LED
313233 }
      break;
```





```
14 int main() {
15
TACCTLO |= CCIE; // Interruption de la comparaison
   _BIS_SR (GIE); // Autorisation générale des interruptions
18 while (1) { // Boucle infinie vide
19
20 }
21 #pragma vector=TIMER0 A0 VECTOR
interrupt void Timer A0 (void) {
23 CCR0 += 62500;
24 P10UT ^= (1<<0); // Inversion LED
25 }
```





```
14 int main() {
15
    TACTL |= TAIE; // Interruption de l'overflow
    TACCTLO |= CCIE; // Interruption de la comparaison
    _BIS_SR (GIE); // Autorisation générale des interruptions
19
    while (1) {      // Boucle infinie vide
20
21 }
22 #pragma vector=TIMERO_A1_VECTOR
23 __interrupt void Timer_A1 (void) {
    switch (TAIV) { // discrimination des sources d'interruption
25
    case 2: // CCR1 : not used
26
     break;
27
                      // CCR2 : not used
   case 4:
28
    break;
2930
    case 10: // Overflow
    P10UT |= (1<<0); // Activer le signal au début du cycle
31
32
      break;
33 }
34 #pragma vector=TIMERO_AO_VECTOR
35 __interrupt void Timer_A0 (void) {
    P10UT &=~(1<<0); // Désactiver le signal au moment donné
37 }
                     // par le registre de comparaison
```

Les timers



- Gestion du temps
- Timers, prédivision, logique de gestion et registres de comparaison
- Mise en œuvre : exemple du MSP430
- Interruptions des timers